



اعضای گروه:

سینا ربیعی ۹۸۲۳۰۳۵

مهدی رنجبر بافقی ۹۸۲۳۰۴۰

علیرضا فقیه علی آبادی ۹۸۲۳۰۷۱

ذاکر قلیچی ۹۸۲۳۰۷۳

بردیا سهامی ۹۹۲۳۵۰۳

عنوان پروژه:

Task 1)

در قسمت‌های بعدی کدهای مربوط به هر کدام از زیرماژول‌ها که با ورودی OPCODE مشخص می‌شوند آورده شده.

OPCODE	OPERATION	FORMULA	Z	Cout	V	X_bin_pal	X_prime	N
0000	AND	$X = A \text{ AND } B$	↓	-	-	↓	↓	0
0001	OR	$X = A \text{ OR } B$	↓	-	-	↓	↓	0
0010	XOR	$X = A \text{ XOR } B$	↓	-	-	↓	↓	0
0011	XNOR	$X = A \text{ XNOR } B$	↓	-	-	↓	↓	0
0100	Unsigned Addition	$(\text{Cout}:X) = A + B$	↓	↓	-	↓	↓	0
0101	Signed Addition	$X = A + B$	↓	-	↓	↓	↓	↓
0110	Unsigned Addition with Carry	$(\text{Cout}:X) = A + B + \text{Cin}$	↓	↓	-	↓	↓	0
0111	Signed Multiplication	$(Y:X) = A * B$	↓	-	-	↓	↓	↓
1000	Unsigned Multiplication	$(Y:X) = A * B$	↓	-	-	↓	↓	0
1001	Unsigned Subtraction	$X = A - B$	↓	↓	-	↓	↓	0
1010	Rotation Left	$X = A \lll 1$	↓	-	-	↓	↓	0
1011	Rotation Left with Carry	$(\text{Cout}:X) = (\text{Cin}:A) \lll 1$	↓	↓	-	↓	↓	0
1100	Logic Shift Right	$X = A \ggg 1$	↓	↓	-	↓	↓	0
1101	Arithmetic Shift Right	$X = A \ggg 1$	↓	↓	-	↓	↓	↓
1110	Logic Shift Left	$X = A \lll 1$	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1111	BCD to Binary Conversion	$(Y:X) = \text{BCD2BIN}(B:A)$	↓	↓	-	↓	↓	-

کد برخی خروجی‌ها برای تمامی زیر ماژول‌ها یکی می‌باشد پس بهتر است ابتدا به آن‌ها بپردازیم:

X_bin_pal

این قسمت چک می‌کند که آیا خروجی X به این صورت هست که اگر آن را برعکس کنیم با مقدار قبلی خود برابر باشد (خروجی ۱) یا خیر (خروجی ۰). کد آن به صورت زیر خواهد بود:

```
signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);


-----Palindromic check-----
F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
              '0';
-----
```

کد شماره‌ی ۱: چک کردن قرینه‌خوانی خروجی X

در این زیرماژول‌ها، هر مولفه‌ی سیگنال F ، حاصل $XNOR$ دو مولفه خروجی ماژول می‌باشد. دلیل این کار این است که اگر این دو مولفه برابر باشند، حاصل $XNOR$ آن‌ها برابر ۱ می‌شود و در غیر اینصورت برابر ۰ می‌شود. با چک کردن سیگنال F می‌توان گفت که اگر برابر ۱۱۱۱ باینری بود، خروجی ماژول متقارن است. به این ترتیب مقدار خروجی X_bin_pal مشخص می‌شود.

Palindromic check

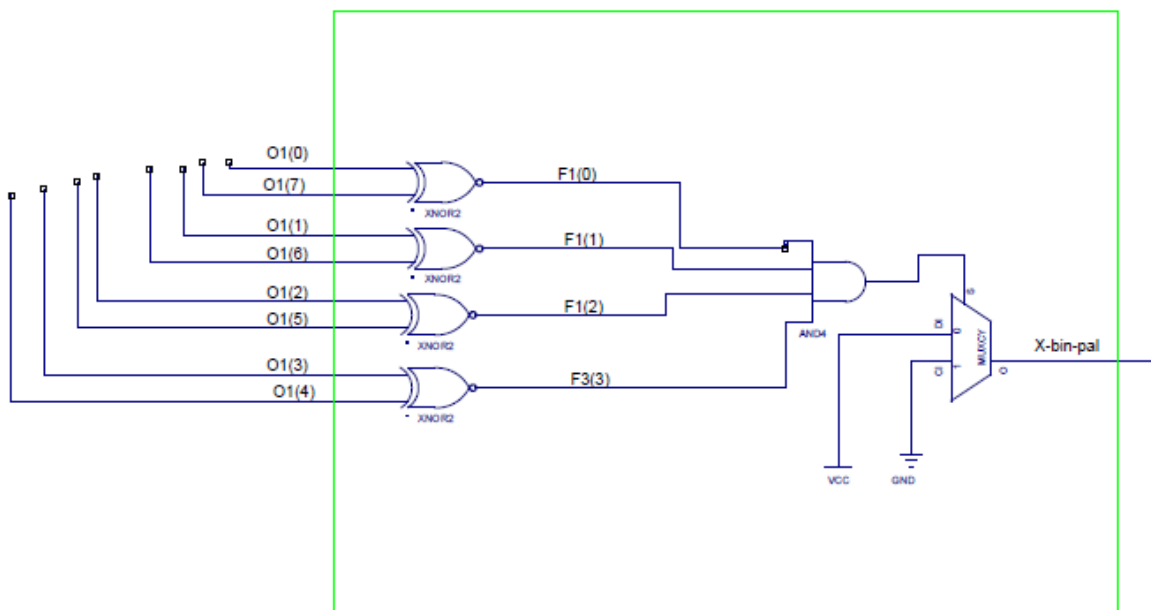

شکل ۱: بلوک دیاگرام X_bin_pal


:X_prime

این کد چک می‌کند آیا خروجی X عددی مرکب است یا نه و در صورت اول بودن مقدار ۱ را به عنوان خروجی تحویل می‌دهد. کد آن به صورت زیر خواهد بود:

```
-----Prime check-----
Process (O1)
  variable Num : integer;
  begin
    Num := conv_integer(O1);
    if (Num = 0 or Num = 1) then
      X_prime <= '0';
    elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
      X_prime <= '1';
    elsif (Num rem 2 = 0 or
          Num rem 3 = 0 or
          Num rem 5 = 0 or
          Num rem 7 = 0 or
          Num rem 11 = 0 or
          Num rem 13 = 0) then
      X_prime <= '0';
    else
      X_prime <= '1';
    end if;
  end Process;
```

کد شماری ۳: اول بودن خروجی X

برای تعیین خروجی X_prime از تابع conv_integer استفاده می‌کنیم. به کمک این تابع، خروجی ماژول را از باینری به دهدهی (Decimal) تبدیل می‌کنیم. ابتدا بررسی می‌کنیم که عدد برابر ۰ یا ۱ است یا نه و اگر باشد اول نخواهد بود. عدد ما ۸ بیتی است یعنی حداکثر عدد ۲۵۵ در مبنای ۱۰ را نشان می‌دهد برای چک کردن اول بودن باید باقی مانده تقسیم خروجی بر اعداد اول تا ۱۳ را بررسی کنیم و بیشتر از آن کار بیهوده ای خواهد بود (با توجه به روابط ریاضی برای چک کردن اول بودن یک عدد کافی است آن را بر اعداد اول کوچک‌تر از جذر آن تقسیم کنیم). بنابراین بعد از آن که چک کردیم ۰ یا ۱ نباشد چک می‌کنیم اعداد اول ۲ تا ۱۳ نباشد بعد از آن می‌گوییم اگر باقی‌مانده آن به یکی از اعداد اول ۲ تا ۱۳ صفر باشد اول نخواهد بود.

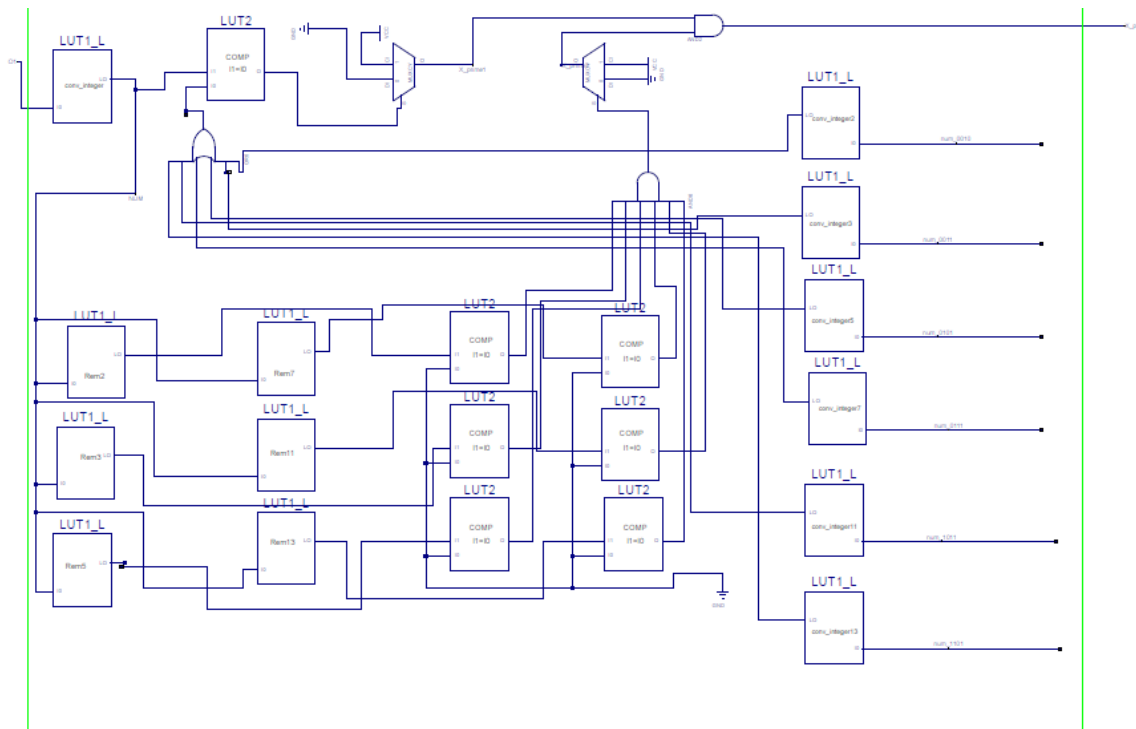

Prime Check

شکل ۲: بلوک دیاگرام X_prime

F_active

این تابع طبق متن پروژه از OR کردن Z و Cout و V بدست می آید.

```
F_active <= Z or V or Cout;
```

کد شماری ۳: خروجی F_active

حال به بررسی زیرماژول ها می پردازیم.

OPCODE 0000 & 0001 & 0010 & 0011 (AND, OR, XOR, XNOR):

در ۴ زیرماژول اول، همانطور که در توضیحات پروژه ذکر شده پایه های Cout و V تغییری نمی کنند و در مدار ترکیبی Task 1 مقدار آن ها برابر ۰ است. و مقدار N نیز در این چهار OPCODE برابر صفر است.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity AND8 is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
```

```

        Z : inout STD_LOGIC;
        X_bin_pal : out STD_LOGIC;
        X_prime : out STD_LOGIC;
        F_active : out STD_LOGIC);

    end AND8;

architecture Behavioral of AND8 is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1 and I2;
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when O1=x"00" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));


    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

    -----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
            Num rem 3 = 0 or
            Num rem 5 = 0 or
            Num rem 7 = 0 or
            Num rem 11 = 0 or
            Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;


    -----
end Behavioral;

```

AND8

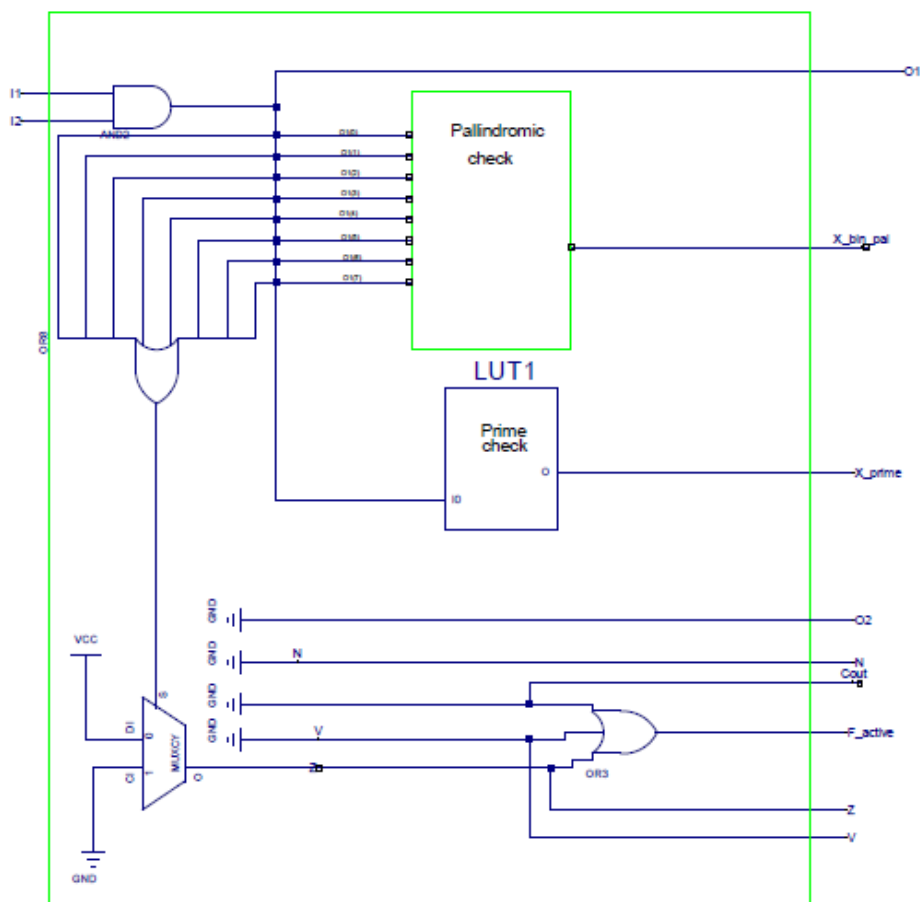

شکل ۳: بلوک دیاگرام مازول AND

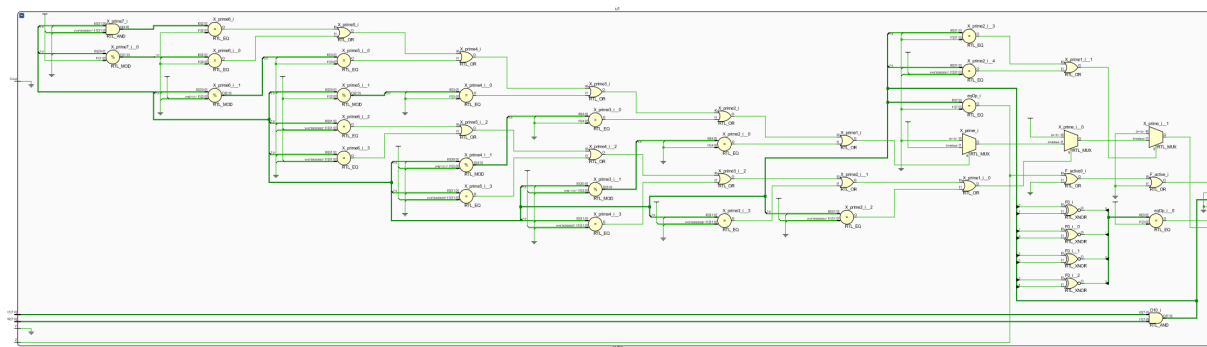

شکل ۴: بلوک دیاگرام مازول AND (خروجی نرم افزار VIVADO)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity OR8 is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```

O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
O2 : out   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
N : out STD_LOGIC;
Cout : inout STD_LOGIC;
V : inout STD_LOGIC;
Z : inout STD_LOGIC;
X_bin_pal : out STD_LOGIC;
X_prime : out STD_LOGIC;
F_active : out STD_LOGIC);

end OR8;

```

architecture Behavioral of OR8 is

```

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
begin
    O1 <= I1 or I2;
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when O1=x"00" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

```

-----Palindromic check-----

```

F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

```

```

X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
               '0';

```

-----Prime check-----

```

    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
                Num rem 3 = 0 or
                Num rem 5 = 0 or
                Num rem 7 = 0 or
                Num rem 11 = 0 or
                Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end if;


```

```


end Process;
-----
end Behavioral;

```

کد شماره‌ی ۵: مازول OR

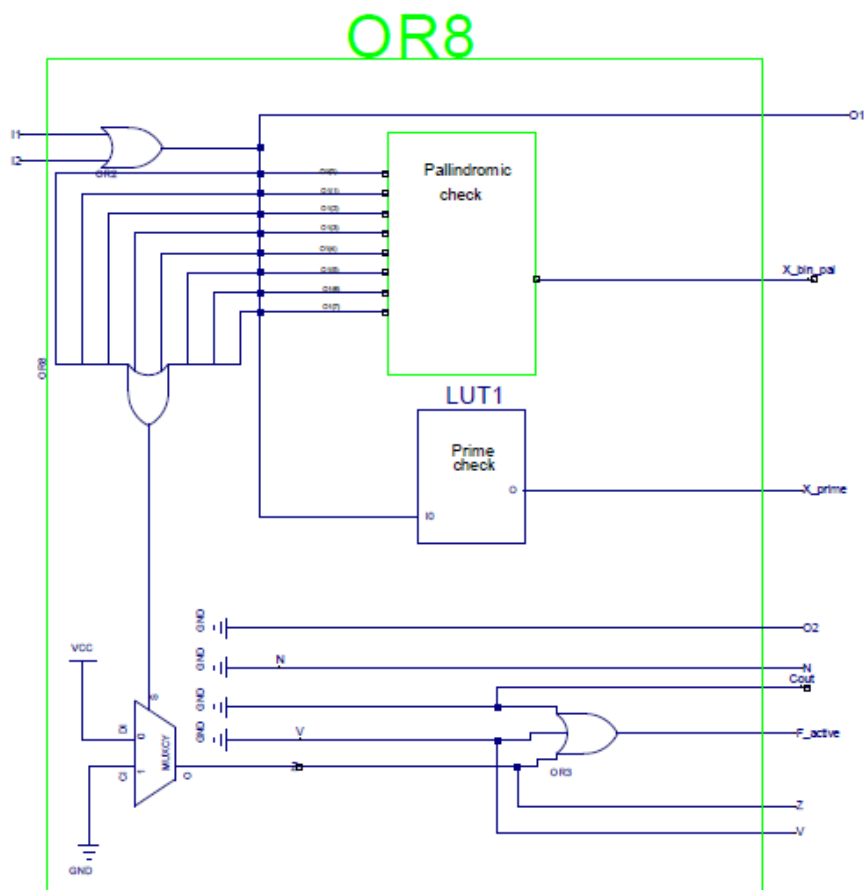

شکل ۵: بلوک دیاگرام مازول OR

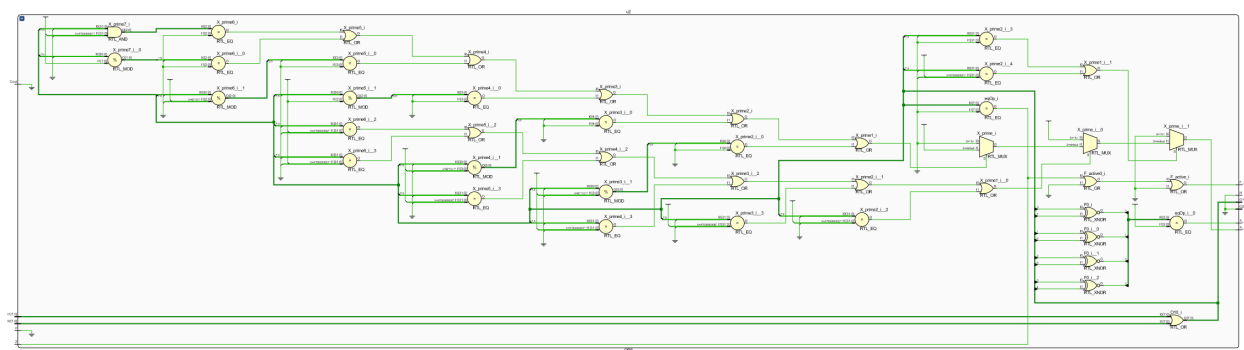

شکل ۶: بلوک دیاگرام ماژول OR (خروجی نرم افزار VIVADO)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity XOR8 is
```



```

Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);

end XOR8;

```

architecture Behavioral of XOR8 is

```

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1 xor I2;
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when O1=x"00" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

```

-----Palindromic check-----

```

    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

```

```

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
                  '0';

```

-----Prime check-----

```

    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
                Num rem 3 = 0 or
                Num rem 5 = 0 or
                Num rem 7 = 0 or
                Num rem 11 = 0 or
                Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';

```

کد شمارهی ۶: مازول XOR

```
library IEEE;
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
```

```

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity XNOR8 is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);

end XNOR8;

architecture Behavioral of XNOR8 is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1 xnor I2;
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when O1=x"00" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

    -----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
            Num rem 3 = 0 or
            Num rem 5 = 0 or
    
```


```

        Num rem 7 = 0 or
        Num rem 11 = 0 or
        Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;
-----
end Behavioral;


```

کد شماری ۷: ماژول XNOR

XNOR8

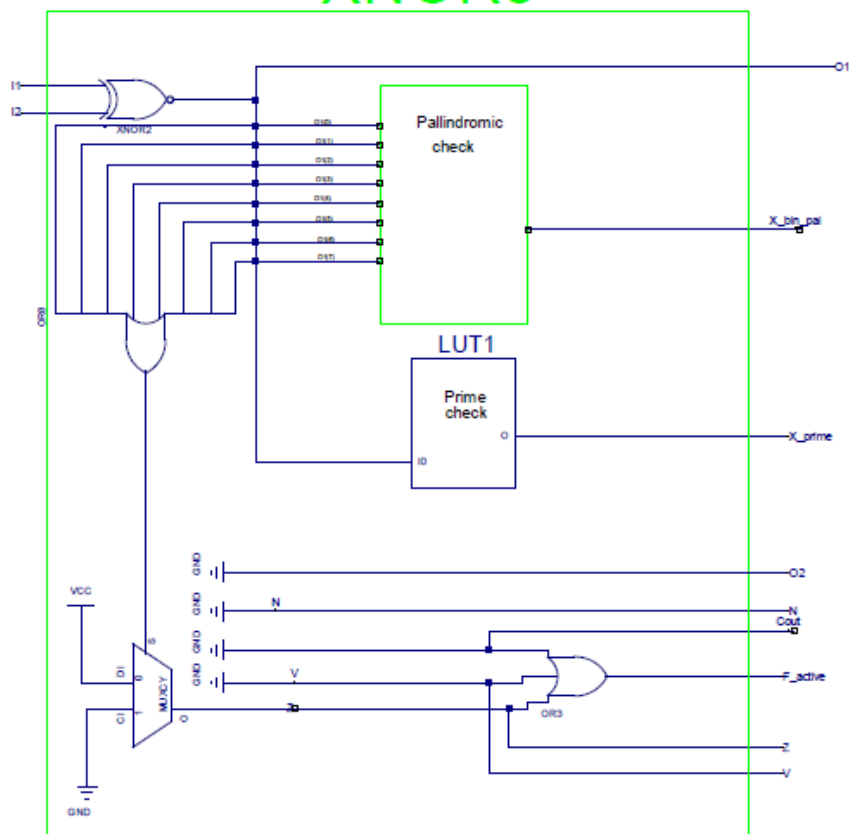

شکل ۹: بلوک دیاگرام ماژول XNOR

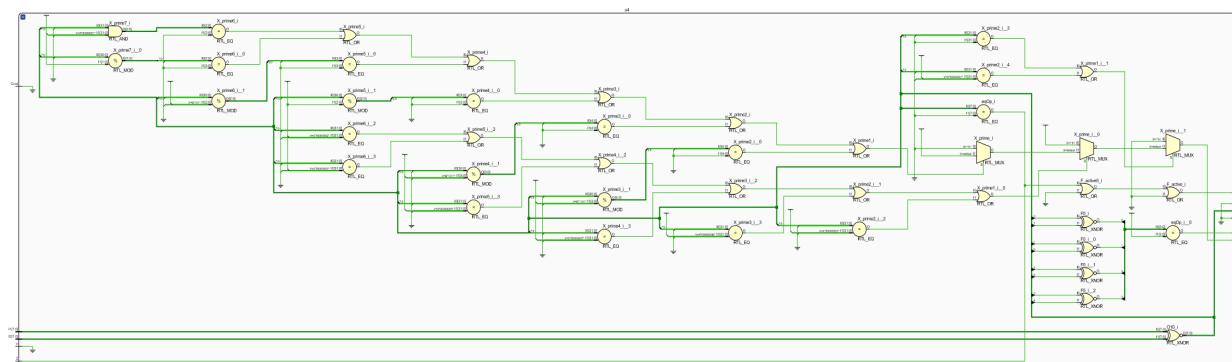

شکل ۱۰: بلوک دیاگرام ماژول XNOR (خروجی نرم افزار VIVADO)

در ۴ زیرماژول اول دستورات بسیار ساده‌اند و شامل دستورات ساده‌ای همچون AND و OR و XOR و XNOR هستند که در خروجی O1 زیرماژول ریخته می‌شود.

خروجی برای محاسبه Z همان O1 می‌باشد. چون خروجی ۸ بیتی است پس صفر را می‌توان به صورت "00x" (در مبنای HEX) نشان داد که همان 00000000 در مبنای ۲ است.

چون از خروجی دوم (O2) استفاده نمی‌کنیم مقدار آن را صفر ("00x") قرار می‌دهیم (طبق توضیحات پروژه در مدار ترکیبی Task1 باید تمامی خروجی‌ها به طور کامل تعیین شوند و اگر از برخی خروجی‌ها استفاده نمی‌شود، مقدار آن‌ها برابر صفر باشد).

OPCODE 0100 (Unsigned Addition):

مقدار N و V در اینجا نیز صفر است اما Cout ممکن است صفر نباشد. به کمک پکیج unsigned کار ما بسیار راحت می‌شود و تنها کافیست که دو ورودی را با هم جمع کنیم.

اما باید توجه کنیم که جمع دو عدد ۸ بیتی ممکن است ۹ بیت شود پس متغیر S (متغیر واسطه که بطور signal تعریف شده) را ۹ بیتی تعریف می‌کنیم.

حال برای اینکه ورودی‌ها نیز ۹ بیتی شوند به کمک دستور & یک صفر ('0') به ابتدای آن‌ها اضافه می‌کنیم (sign extension). ۸ بیت اول (از سمت چپ) S را به عنوان خروجی در O1 قرار می‌دهیم و بیت آخر S را به عنوان carry در Cout می‌ریزیم.

همانطور که پیداست متغیر خروجی برای محاسبه Z همان S می‌باشد. چون S، ۹ بیتی است عدد صفر را به صورت "000O" (مبنای Octa) نمایش می‌دهیم. چون از خروجی دوم (O2) استفاده نکردیم پس مقدار آن را صفر ("00X") قرار می‌دهیم.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity UADD is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end UADD;
```

architecture Behavioral of UADD is

```

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal S: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);

begin
    S <= ('0' & I1) + ('0' & I2);
    O1 <= S(7 downto 0);
    O2 <= x"00";
    Cout <= S(8);
    N <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when S=o"000" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

-----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

-----
-----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
            Num rem 3 = 0 or
            Num rem 5 = 0 or
            Num rem 7 = 0 or
            Num rem 11 = 0 or
            Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;

-----
end Behavioral;
```

The circuit diagram illustrates a 1-bit multiplier implemented using two Look-Up Tables (LUTs) and a 74VHC04 inverter. The multiplier takes two 1-bit inputs, I1 and I2, and produces a 2-bit output, O1 and O2.

Components and Connections:

- LUT2 (Unsigned Add):** This LUT is configured to perform an unsigned addition. Its inputs are I1 and I2. The output is S, which is connected to O1.
- LUT1 (Prime check):** This LUT is configured to perform a prime check. Its input is I1. The output is X_prime, which is connected to O2.
- 74VHC04 Inverter:** This component is used to invert the output of LUT1. The input of the inverter is X_prime, and the output is X_bin_pal, which is connected to O2.
- Logic Gates:**
 - An AND gate is used to calculate the carry-out (Cout). Its inputs are I1 and I2. The output is Cout, which is connected to O2.
 - An OR gate is used to calculate the carry-in (Cin). Its inputs are I1 and I2. The output is Cin, which is connected to O2.
- Power and Ground:** The circuit is powered by VCC and grounded to GND. The 74VHC04 inverter is also powered by VCC and grounded to GND.

Output Signals:

- O1:** The 1-bit result of the multiplication (S).
- O2:** The 1-bit carry-out (Cout).

در اینجا نیز پکیج unsigned به کمک ما می‌آید. همچنین برای استفاده از توابعی مانند signed و conv_integer و ... باید از پکیج NUMERIC استفاده کرد.

برای جمع مانند زیرماژول قبلی عمل می‌کنیم و با sign extension دو ورودی ۹ بیتی را با هم جمع می‌کنیم در متغیر SS که آن هم ۹ بیتی و علامت‌دار است می‌ریزیم (ورودی‌های اصلی را با تابع signed به عنوان باینری‌های علامت‌دار دریافت می‌کنیم). در آخر متغیر SS را بصورت STD LOGIC در S قرار می‌دهیم. ۸ بیت اول (از سمت چپ) S را بعنوان حاصل جمع در O1 می‌ریزیم.

برای تعیین V (overflow) به دو بیت ۸ و ۹ متغیر SS نگاه می‌کنیم اگر برابر نبودند V برابر ۱ می‌شود و اگر برابر بودند V برابر صفر می‌شود. مقدار N از روی علامت خروجی که بیت نهم S است مشخص می‌شود و مقدار Cout نیز صفر است. برای محاسبه Z خروجی همان S می‌باشد. از خروجی دوم استفاده نکردیم پس مقدار آن را صفر می‌گذاریم.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity SADD is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end SADD;

architecture Behavioral of SADD is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal SS: SIGNED (8 downto 0);
    signal S: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);

begin
    SS <= SIGNED(I1(7) & I1) + SIGNED(I2(7) & I2);
    S <= STD_LOGIC_VECTOR(SS);
    O1 <= S(7 downto 0);
    O2 <= x"00";
    Cout <= '0';

    V <= '1' when (SS(8) /= SS(7)) else          --OverFlow
Detection
        '0';

    N <= S(8);
    Z <= '1' when S=o"000" else '0';
```



```


        F_active <= Z or V or Cout;

-----Palindromic check-----
        F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
        F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
        F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
        F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));


        X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
                        '0';

-----Prime check-----
        Process (O1)
            variable Num : integer;
            begin
                Num := conv_integer(O1);
                if (Num = 0 or Num = 1) then
                    X_prime <= '0';
                elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
                    X_prime <= '1';
                elsif (Num rem 2 = 0 or
                        Num rem 3 = 0 or
                        Num rem 5 = 0 or
                        Num rem 7 = 0 or
                        Num rem 11 = 0 or
                        Num rem 13 = 0) then
                    X_prime <= '0';
                else
                    X_prime <= '1';
                end if;
            end Process;
        -----
    end Behavioral;
    
```

SADD

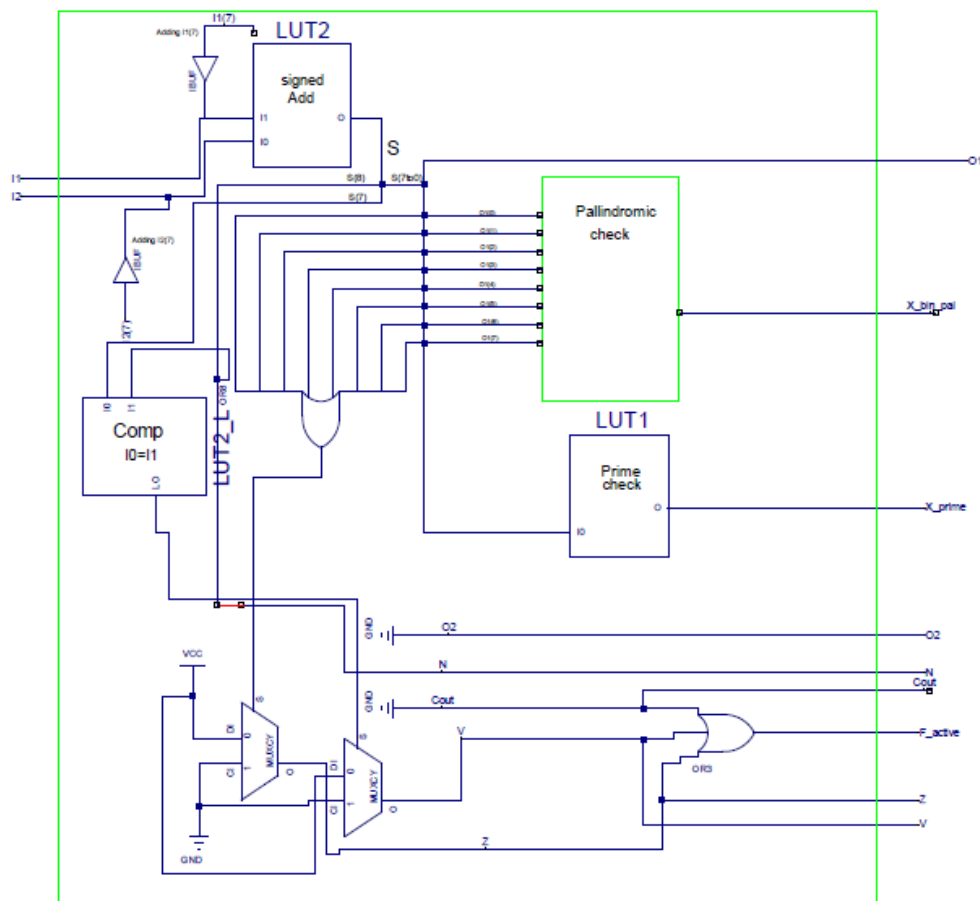

شکل ۱۳: بلوک دیاگرام ماژول Signed Addition

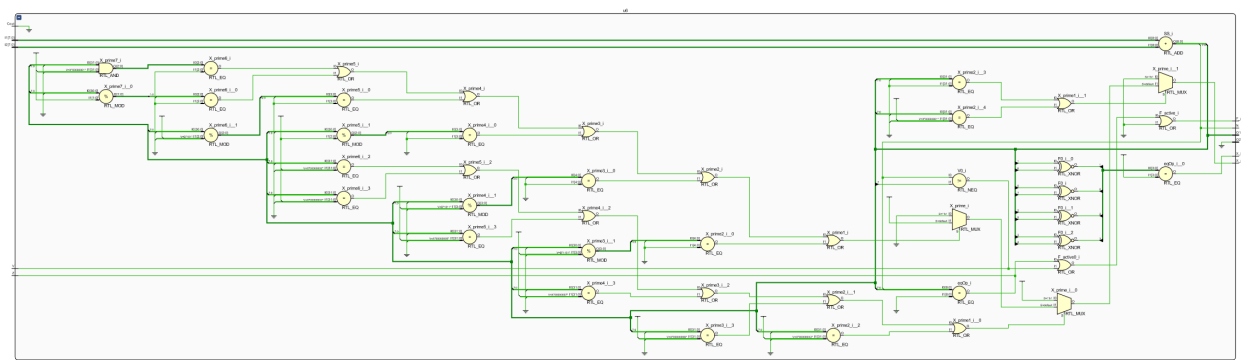

شکل ۱۴: بلوک دیاگرام ماژول Signed Addition (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 0110 (Unsigned Addition with Carry):

این زیرماژول شبیه زیرماژول unsigned addition است و تنها یک carry ورودی بیشتر دارد. اینجا نیز N و V صفر هستند. برای اینکه carry ورودی ۹ بیتی شود به کمک دستور &، "X"00" (00000000) در مبنای ۲ را به ابتدای Cin اضافه می‌کنیم. باقی دستورات مانند زیرماژول unsigned addition است.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity UADD_CARRY is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Cin : in  STD_LOGIC;
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end UADD_CARRY;

architecture Behavioral of UADD_CARRY is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal S: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);

begin
    S <= ('0' & I1) + ('0' & I2) + (x"00" & Cin);
    O1 <= S(7 downto 0);
    O2 <= x"00";
    Cout <= S(8);
    N <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when S=o"000" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;


    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

    -----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;
end Behavioral;
    
```

کد شمارهی ۱۰: مازول Unsigned Addition with Carry



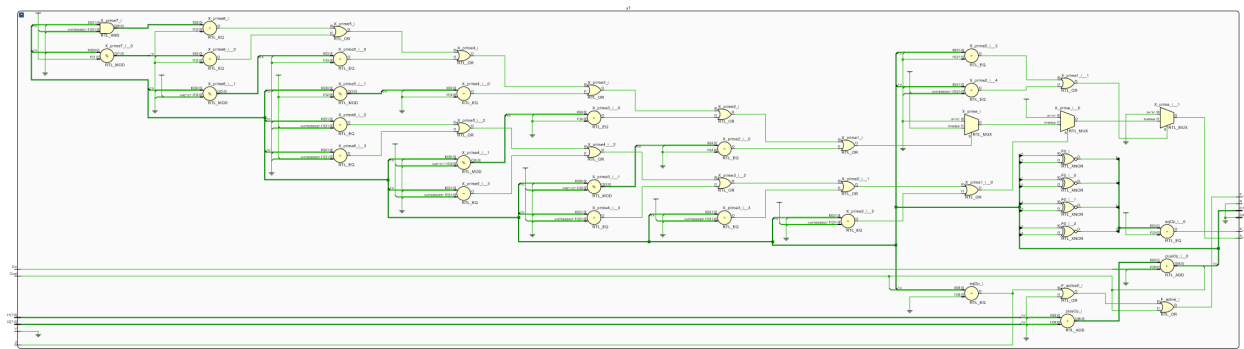

شکل ۱۶: بلوک دیاگرام مازول Unsigned Addition with Carry (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 0111 (Signed Multiplication):

در اینجا نیز Cout و V صفر هستند. با استفاده از پکیج unsigned به راحتی دو ورودی را در هم ضرب می‌کنیم. برای استفاده از توابعی مانند signed و conv_integer و ... باید از پکیج NUMERIC استفاده کرد.

چون ضرب با علامت است پس باید یک متغیر واسطه (تعریف بصورت signal) بنام SM و از نوع علامت‌دار (signed) تعریف می‌کنیم. ۲ ورودی را با در نظر گرفتن اینکه با علامت هستند (به کمک تابع signed) در هم ضرب کرده و داخل SM می‌ریزیم. باید توجه داشت که ضرب ۲ عدد ۸ بیتی حداکثر می‌تواند ۱۶ بیتی باشد پس SM را ۱۶ بیتی تعریف کردیم.

حال SM را بصورت STD LOGIC در متغیر واسطه M که آن هم ۱۶ بیتی است می‌ریزیم. چون خروجی ها ۸ بیتی هستند برای نمایش خروجی که ۱۶ بیتی است باید از هر دو خروجی (O1 و O2) استفاده کرد. بطوری که ۸ بیت اول در O1 و ۸ بیت دوم در O2 ریخته می‌شود. متغیر خروجی برای محاسبه Z همان M می‌باشد. خروجی N علامت خروجی را نشان می‌دهد. علامت خروجی M(15) می‌باشد پس آن را در N قرار می‌دهیم.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity SMUL is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
```

```

end SMUL;

architecture Behavioral of SMUL is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal SM: SIGNED (15 downto 0);
    signal M: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

begin
    SM <= SIGNED(I1) * SIGNED(I2);
    M <= STD_LOGIC_VECTOR(SM);
    O1 <= M(7 downto 0);
    O2 <= M(15 downto 8);
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    N <= M(15);
    Z <= '1' when M=x"0000" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

    -----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
            Num rem 3 = 0 or
            Num rem 5 = 0 or
            Num rem 7 = 0 or
            Num rem 11 = 0 or
            Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;

    -----
end Behavioral;

```

The schematic diagram illustrates a 10-bit SAR ADC architecture. It features a series of DACs (Digital-to-Analog Converters) and comparators. The DACs are implemented using a network of resistors and current sources, with labels such as R_{DAC_1} , R_{DAC_2} , etc. The comparators are represented by blocks labeled $COMP_1$, $COMP_2$, etc. The circuit is powered by a 1.0V supply and ground. The output of the ADC is a 10-bit digital signal, labeled $OUT[9:0]$. The diagram also shows various control signals and feedback paths, including a REF input and a CLK input. The overall structure is a multi-stage SAR ADC, where each stage performs a comparison and updates the DAC output based on the result.

شکل ۱۸: بلوک دی‌اِگرام مازول *Signed multiplication* (خروجی نرم/فزار *VIVADO*)

OPCODE 1000 (Unsigned Multiplication):

در اینجا Cout و V صفر هستند و چون ضرب بدون علامت است پس مقدار N نیز صفر می‌باشد. با استفاده از پکیج unsigned به راحتی دو ورودی را در هم ضرب می‌کنیم.

باز هم باید توجه کنیم که ضرب ۲ عدد ۸ بیتی حداکثر می‌تواند ۱۶ بیت باشد پس باید متغیر M (متغیر واسطه که بصورت signal تعریف شده) را ۱۶ بیتی تعریف کنیم. برای نمایش این ۱۶ بیت از هر دو خروجی O1 و O2 استفاده می‌کنیم بطوریکه ۸ بیت اول را در O1 و ۸ بیت دوم را در O2 قرار می‌دهیم. متغیر خروجی در اینجا برای بررسی مقدار Z همان M است. عدد 0000000000000000 در مبنای ۲ را بصورت "X"0000 در مبنای HEX نمایش می‌دهیم.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity UMUL is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end UMUL;

architecture Behavioral of UMUL is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal M: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

begin
    M <= I1 * I2;
    O1 <= M(7 downto 0);
    O2 <= M(15 downto 8);
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    N <= '0';
    Z <= '1' when M=x"0000" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
```



```

F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
    '0';

-----
-----Prime check-----
Process (O1)
    variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
            Num rem 3 = 0 or
            Num rem 5 = 0 or
            Num rem 7 = 0 or
            Num rem 11 = 0 or
            Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;
-----
end Behavioral;

```

کد شماری ۱۲: ماژول Unsigned multiplication

OPCODE 1001 (Unsigned Subtraction):

با استفاده از پکیج unsigned می‌توان به راحتی از عملیات جمع و ضرب و ... استفاده کرد. چون عمل تفریق بدون علامت است پس N صفر است (توجه داریم که اگر حاصل منفی باشد، طبق تعریف پروژه خارج از بازه می‌باشد و این موضوع روی Cout تاثیر می‌گذارد). بر اساس جدول پروژه V نیز صفر است.

برای تفریق مانند تئوری عمل می‌کنیم. ابتدا مکمل ۱ عددی که قرار است کم شود را با تاگل کردن آن (گیت not) بدست می‌آوریم و سپس آن را با عددی که قرار است از آن کم شود جمع می‌کنیم. چون جمع ۸ بیتی ممکن است ۹ بیت شود پس S را بصورت ۹ بیتی تعریف می‌کنیم. بیت آخر را در متغیر sign قرار می‌دهیم. بر اساس sign جواب نهایی را تشخیص می‌دهیم که آیا همین مقدار بدست آمده است یا مکمل آن.

برای استفاده از دستورات رفتاری مثل if و case و ... باید از process استفاده کرد. شرط ما براساس sign است پس داخل پرانتز process (sensitivity list) تنها sign را قرار می‌دهیم.

حال اگر sign ۱ باشد پاسخ ما همان جواب بدست آمده است (به جز بیت نهم) و Cout برابر صفر است ولی اگر ۱ نباشد پاسخ ما مکمل جواب بدست آمده است و Cout برابر ۱ می‌شود (حاصل منفی و خارج از بازه است). باید توجه داشت که sign شامل پاسخ ما نیست بلکه به ما کمک می‌کند که پاسخ درست را بدست آوریم.

از خروجی دوم (O2) استفاده نکردیم پس آن را صفر ("00X") قرار می‌دهیم و خروجی برای محاسبه Z همان S می‌باشد.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity USUB is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end USUB;

architecture Behavioral of USUB is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```

signal S: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal Sign: STD_LOGIC;

begin
    S <= ('0' & I1) + ('0' & not(I2));
    Sign <= S(8);
    Process (Sign, S)
    begin
        if (Sign = '1') then
            O1 <= S(7 downto 0);
            Cout <= '0';
        else
            O1 <= not (S(7 downto 0));
            Cout <= '1';
        end if;
    end Process;
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    V <= '0';
    Z <= '1' when S=o"000" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

-----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';


-----Prime check-----
    Process (O1)
    variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
            Num rem 3 = 0 or
            Num rem 5 = 0 or
            Num rem 7 = 0 or
            Num rem 11 = 0 or
            Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;
end Process;

```


end Behavioral;

کد شماری ۱۳: ماژول Unsigned subtraction

USUB

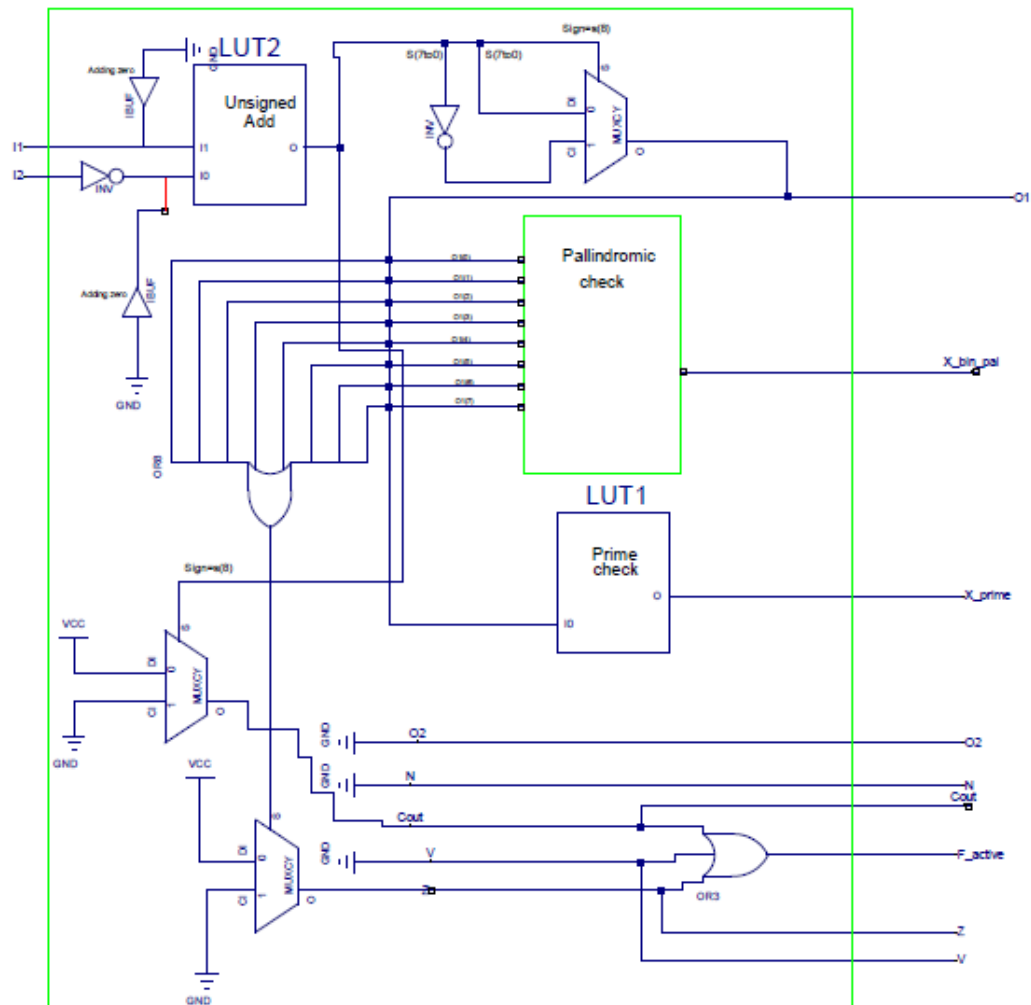

شکل ۲۱: بلوک دیاگرام ماژول Unsigned subtraction

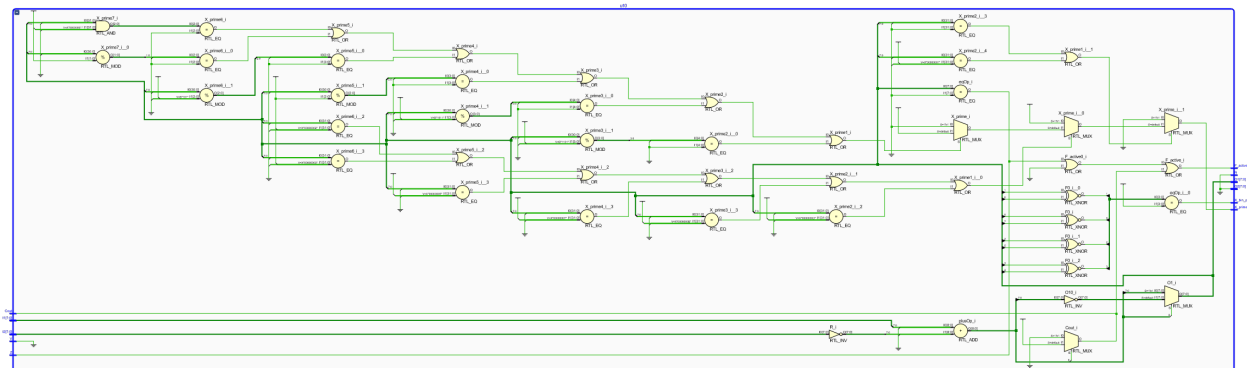

شکل ۲۲: بلوک دیاگرام ماژول Unsigned subtraction (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 1010 (Rotation Left):

مقادیر N و V و Cout صفرند و از خروجی دوم نیز استفاده نخواهیم کرد پس مقدار آن را صفر قرار می‌دهیم. عملکرد این زیرماژول این‌گونه است که با ارزش‌ترین بیت ورودی را برداشته و آن را در سمت راست کم ارزش‌ترین بیت قرار می‌دهد. برای اینکار MSB ورودی را به کمک دستور & در ابتدای ۷ بیت اول ورودی قرار می‌دهیم. خروجی برای محاسبه Z همان O1 است.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity RotL is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end RotL;

architecture Behavioral of RotL is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1(6 downto 0) & I1(7);
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when O1=x"00" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;


    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

    -----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
```

Rotation left کد شمارہ ۱۴: ماژول



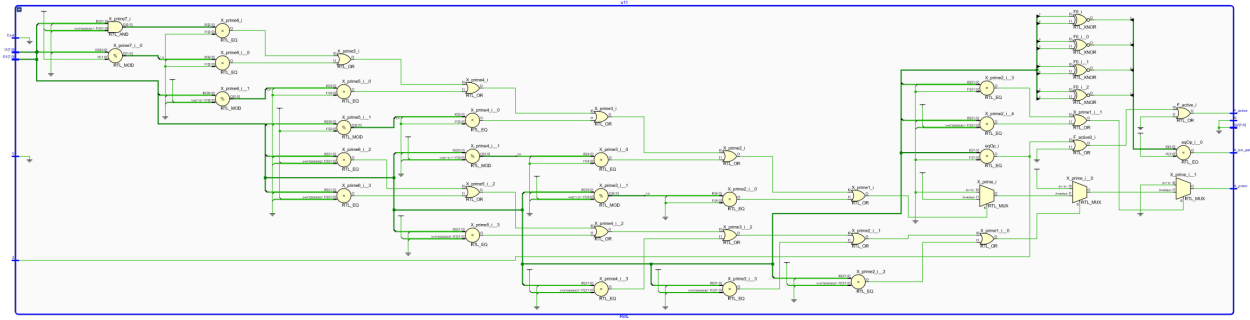

شکل ۲۴: بلوک دیاگرام ماژول Rotation left (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 1011 (Rotation Left with Carry):

مقادیر N و V صفرند و از خروجی دوم نیز استفاده نخواهیم کرد پس مقدار آن را صفر قرار می‌دهیم. این زیرماژول نیز مانند زیرماژول قبلی است با این تفاوت که دارای carry (Cin) می‌باشد. در این صورت MSB ورودی، Cin می‌شود. در نتیجه Cin به کمک دستور & به ابتدای ۷ بیت اول ورودی وصل می‌شود و بیت آخر ورودی به جایگاه Cout منتقل می‌شود. متغیر خروجی برای محاسبه Z، Cout & O1 است.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity RotL_CARRY is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cin : in  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end RotL_CARRY;

architecture Behavioral of RotL_CARRY is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1(6 downto 0) & Cin;
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= I1(7);
    V <= '0';
    Z <= '1' when (Cout & O1 = "000") else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;
```



```

-----Palindromic check-----
F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));


X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
                '0';

-----Prime check-----
Process (O1)
    variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';
        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
                Num rem 3 = 0 or
                Num rem 5 = 0 or
                Num rem 7 = 0 or
                Num rem 11 = 0 or
                Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;


-----
end Behavioral;
    
```

کد شماری ۱۵: مازول Rotation left with Carry

RotL_Carry

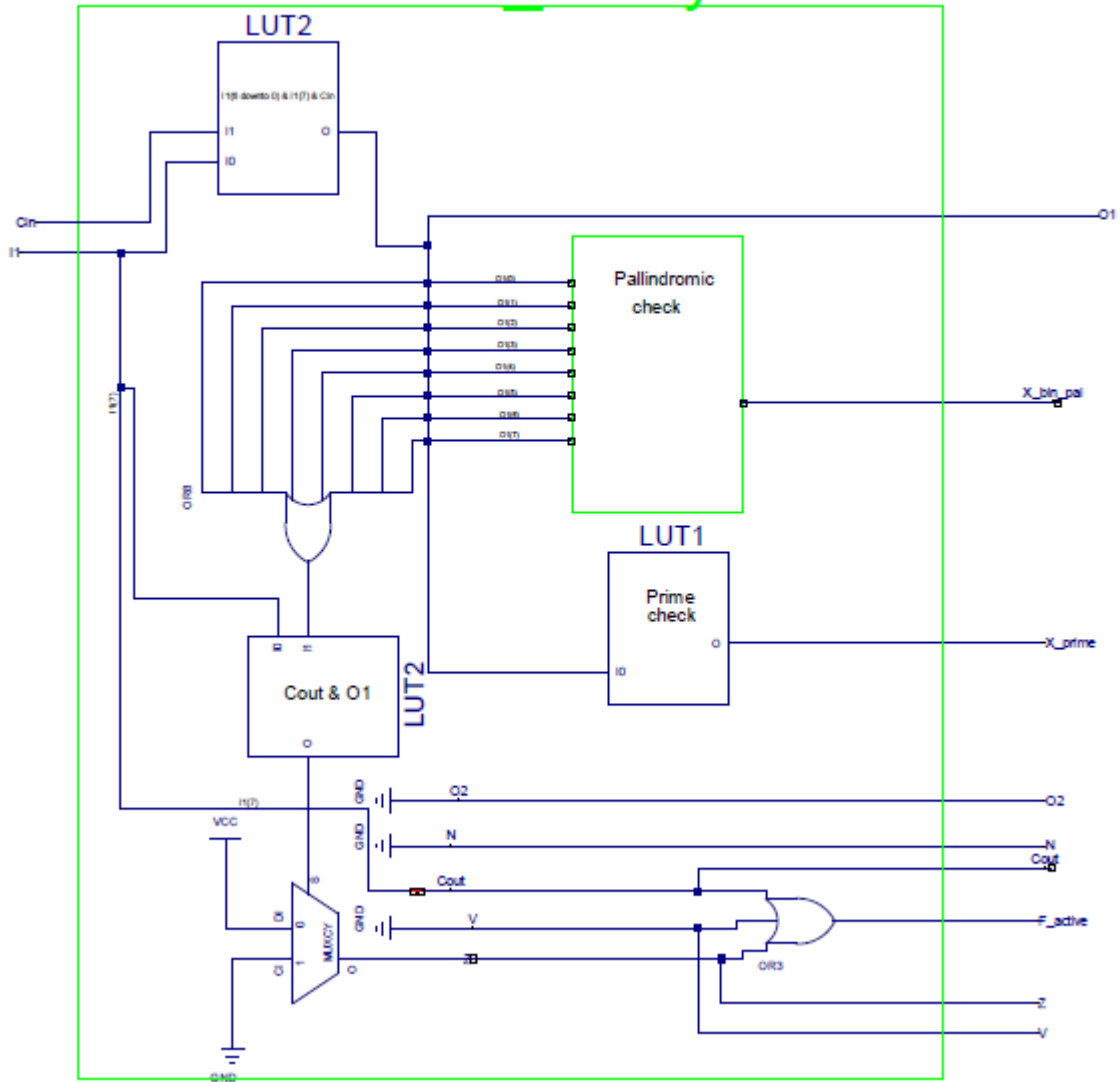

شکل ۲۵: بلوک دیاگرام مازول Rotation left with Carry

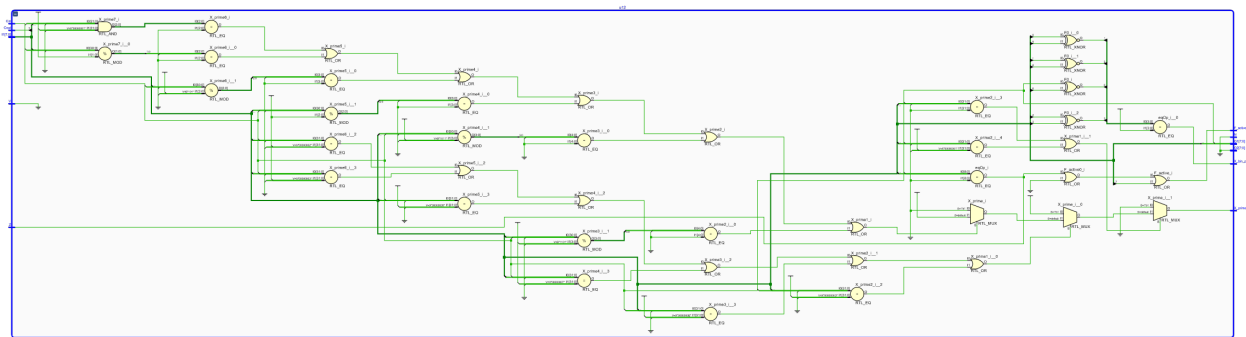

شکل ۲۶: بلوک دیاگرام مازول Rotation left with Carry (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 1100 (Logic Shift Right):

مقدار V صفر است و از خروجی دوم نیز استفاده نخواهیم کرد پس مقدار آن را صفر قرار می‌دهیم. عملکرد این زیرماژول این گونه است که ورودی را به اندازه یک بیت به سمت راست شیفت می‌دهد. در اینصورت با هربار شیفت از سمت چپ به رشته بیت ما صفر وارد می‌شود. برای اینکار به کمک دستور & ، مقدار '0' را به انتهای بیت ۷ آخر ورودی وصل می‌کنیم. در انتها بیت خارج شده از سمت راست را در Cout قرار می‌دهیم. آخرین بیت (از سمت راست) که بیت علامت است صفر می‌باشد در نتیجه مقدار N نیز صفر می‌شود. خروجی برای محاسبه Z همان Cout & O1 می‌باشد.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity LSR is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end LSR;

architecture Behavioral of LSR is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= '0' & I1(7 downto 1);
    N <= '0';
    O2 <= x"00";
    Cout <= I1(0);
    V <= '0';
    Z <= '1' when (Cout & O1 = "000") else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';
    -----
```


```

-----Prime check-----
Process (O1)
  variable Num : integer;
  begin
    Num := conv_integer(O1);
    if (Num = 0 or Num = 1) then
      X_prime <= '0';
    elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
      X_prime <= '1';
    elsif (Num rem 2 = 0 or
          Num rem 3 = 0 or
          Num rem 5 = 0 or
          Num rem 7 = 0 or
          Num rem 11 = 0 or
          Num rem 13 = 0) then
      X_prime <= '0';
    else
      X_prime <= '1';
    end if;
  end Process;
-----
end Behavioral;


```

کد شماری ۱۶: مازول Logic shift right

LSR

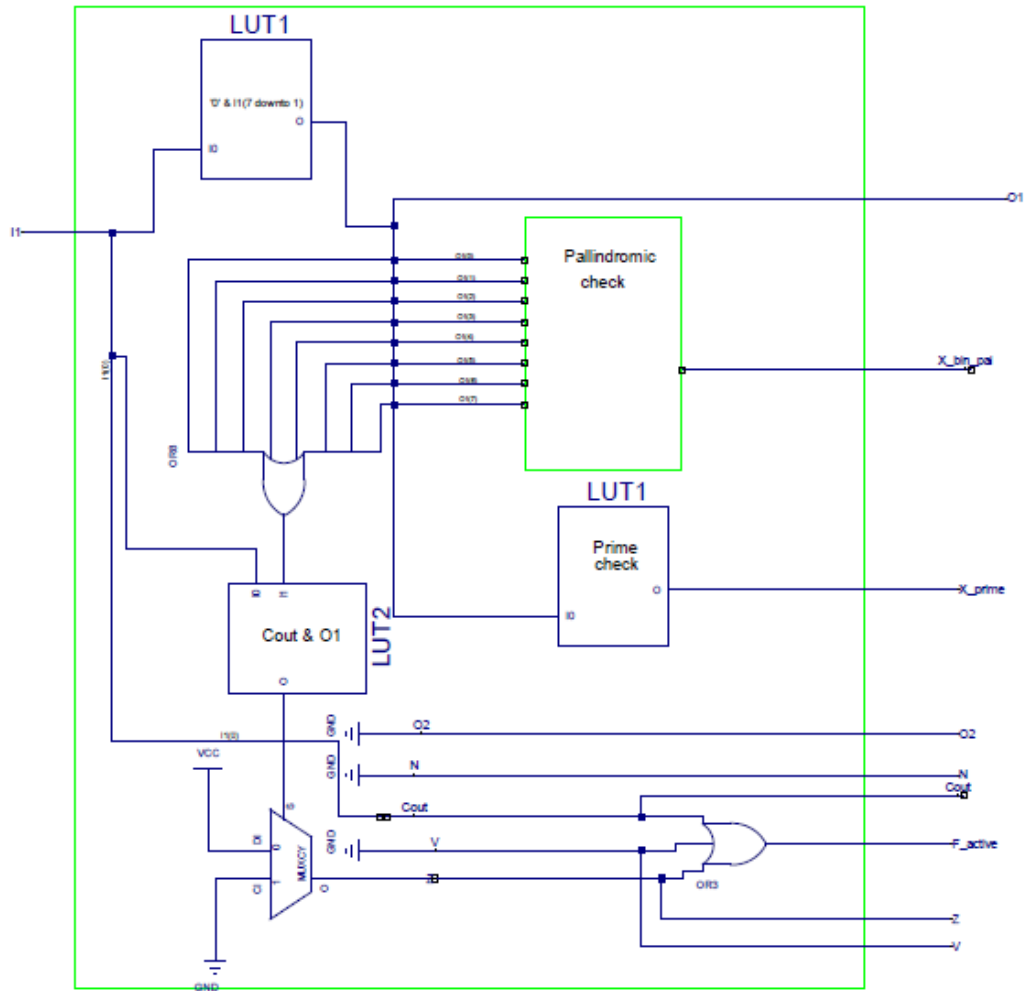

شکل ۲۷: بلوک دیاگرام مازول Logic shift right

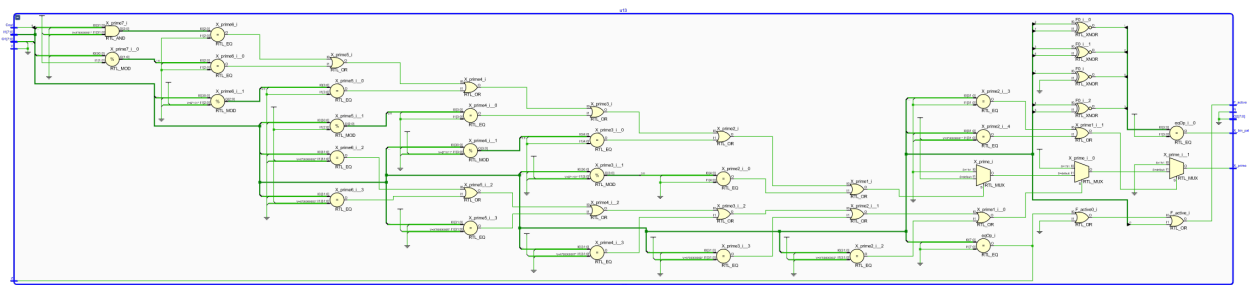

شکل ۲۸: بلوک دیاگرام مازول Logic shift right (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 1101 (Arithmetic Shift Right):

مقدار V صفر است و از خروجی دوم نیز استفاده نخواهیم کرد پس مقدار آن را صفر قرار می‌دهیم. Arithmetic shift right مانند Logic shift right است با این تفاوت که به جای اینکه با هر بار شیفت مقدار صفر از سمت چپ به ورودی تزریق کند بیت آخر (sign bit) را دوباره به سمت چپ تزریق می‌کند. برای اینکار کافیهست به کمک دستور & بیت آخر را به انتهای ۷ بیت آخر متصل کرد. بیت تزریق شده از چپ به عنوان بیت علامت شناخته می‌شود بنابراین در N ریخته می‌شود. در پایان بیت خارج شده از سمت راست را در Cout قرار می‌دهیم. خروجی برای محاسبه Z همان Cout & O1 است.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ASR is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end ASR;

architecture Behavioral of ASR is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1(7) & I1(7 downto 1);
    N <= I1(7);
    O2 <= x"00";
    Cout <= I1(0);
    V <= '0';
    Z <= '1' when (Cout & O1 = "000") else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';
    -----
```

```

-----Prime check-----
Process (O1)
  variable Num : integer;
  begin
    Num := conv_integer(O1);
    if (Num = 0 or Num = 1) then
      X_prime <= '0';
    elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
      X_prime <= '1';
    elsif (Num rem 2 = 0 or
          Num rem 3 = 0 or
          Num rem 5 = 0 or
          Num rem 7 = 0 or
          Num rem 11 = 0 or
          Num rem 13 = 0) then
      X_prime <= '0';
    else
      X_prime <= '1';
    end if;
  end Process;
-----
end Behavioral;

```

کد شماری ۱۷: مازول Arithmetic shift right

[illegible]

شکل ۳۰: بلوک دیگرام مازول Arithmetic shift right (خروجی نرم/فزار VIVADO)

OPCODE 1110 (Logic Shift Left):

این زیرماژول مانند زیرماژول Logic shift right است با این تفاوت که این زیرماژول به سمت چپ شیفت می‌دهد. در توضیحات گزارش گفته شده که خروجی V در این کد دچار تغییر می‌شود ولی توضیحی در مورد نحوه مشخص کردن صفر یا یک بودن آن داده نشده. از طرفی چون در دیگر عملیات‌های شیفت V صفر است، در این مورد نیز آن را صفر می‌گیریم. از خروجی دوم نیز استفاده نخواهیم کرد پس مقدار آن را صفر قرار می‌دهیم. خروجی این قسمت به کمک دستور & از اضافه کردن مقدار '0' را به ۷ بیت اول متصل بدست می‌آید. بیت خارج شده از سمت چپ را در Cout قرار می‌دهیم. بیت آخر (از سمت راست) بیت علامت است پس مقدار آن در N ریخته می‌شود. خروجی برای محاسبه Z همان Cout & O1 است.

برای چک کردن اول بودن خروجی این ماژول از روند ساده‌تری استفاده می‌کنیم. با توجه به عملیات شیفت به چپ، LSB خروجی همیشه صفر می‌باشد و این نشان‌دهنده این است که خروجی در مبنای ۱۰ همواره ضربی است ۲ می‌باشد. به همین دلیل خروجی اول نیست مگر این که فقط بیت دوم آن ۱ باشد و عدد در مبنای ۱۰ برابر ۲ باشد.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity LSL is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out  STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
end LSL;

architecture Behavioral of LSL is

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    O1 <= I1(6 downto 0) & '0';
    N <= I1(6);
    O2 <= x"00";
    Cout <= I1(7);
    V <= '0';
    Z <= '1' when (Cout & O1 =o"000") else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;
```

```

-----Palindromic check-----
F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));


X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
              '0';

-----Prime check-----
Process (O1)
    variable Num : integer;
begin
    Num := conv_integer(O1);
    if (Num = 2) then
        X_prime <= '1';
    else
        X_prime <= '0';
    end if;
end Process;
-- The Shifted output is always Multiple of 2
-----
end Behavioral;


```

کد شماره‌ی ۱۸: مازول *Logic shift left*

LSL

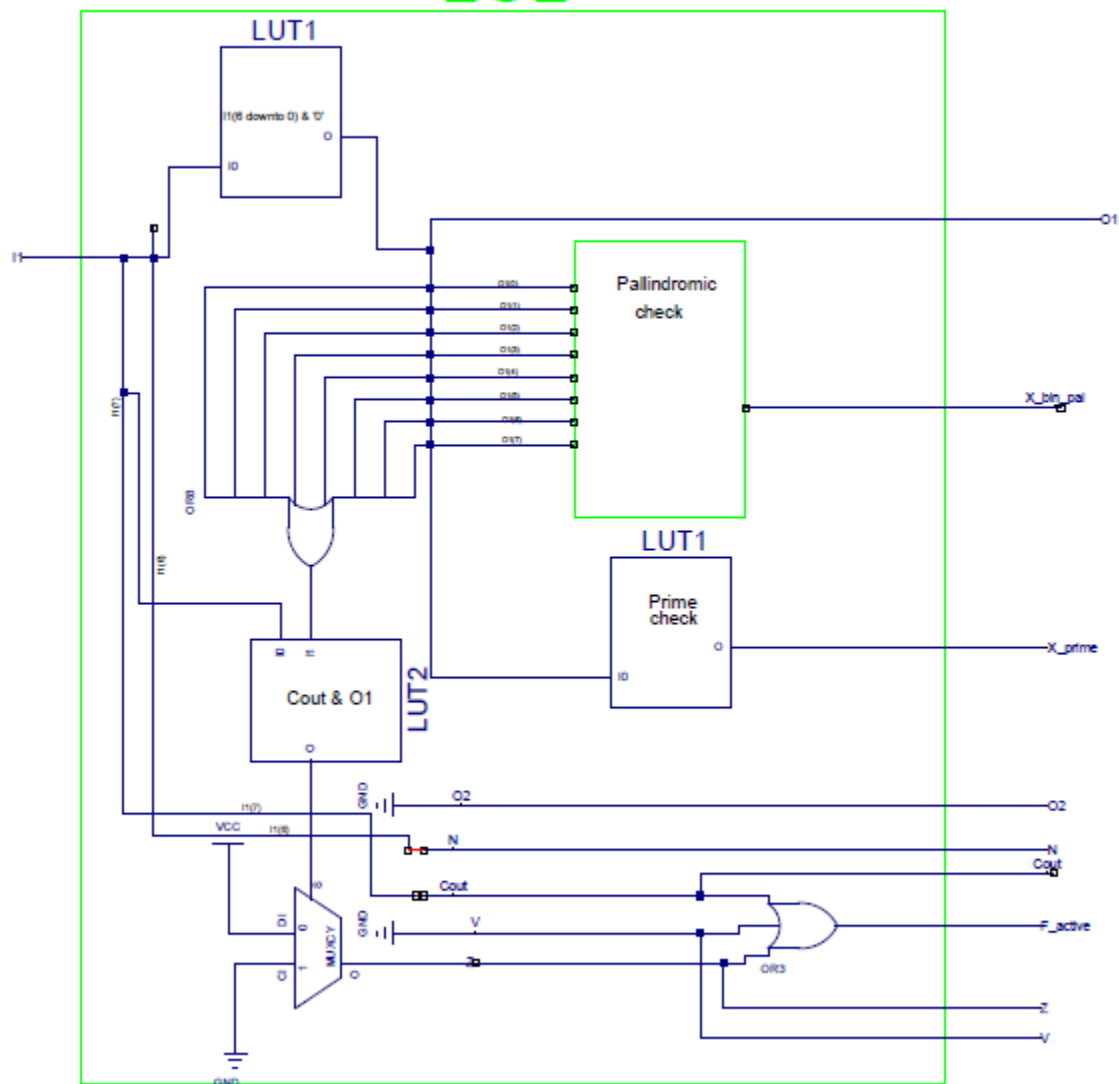

شکل ۳۱: بلوک دیاگرام مازول *Logic shift left*

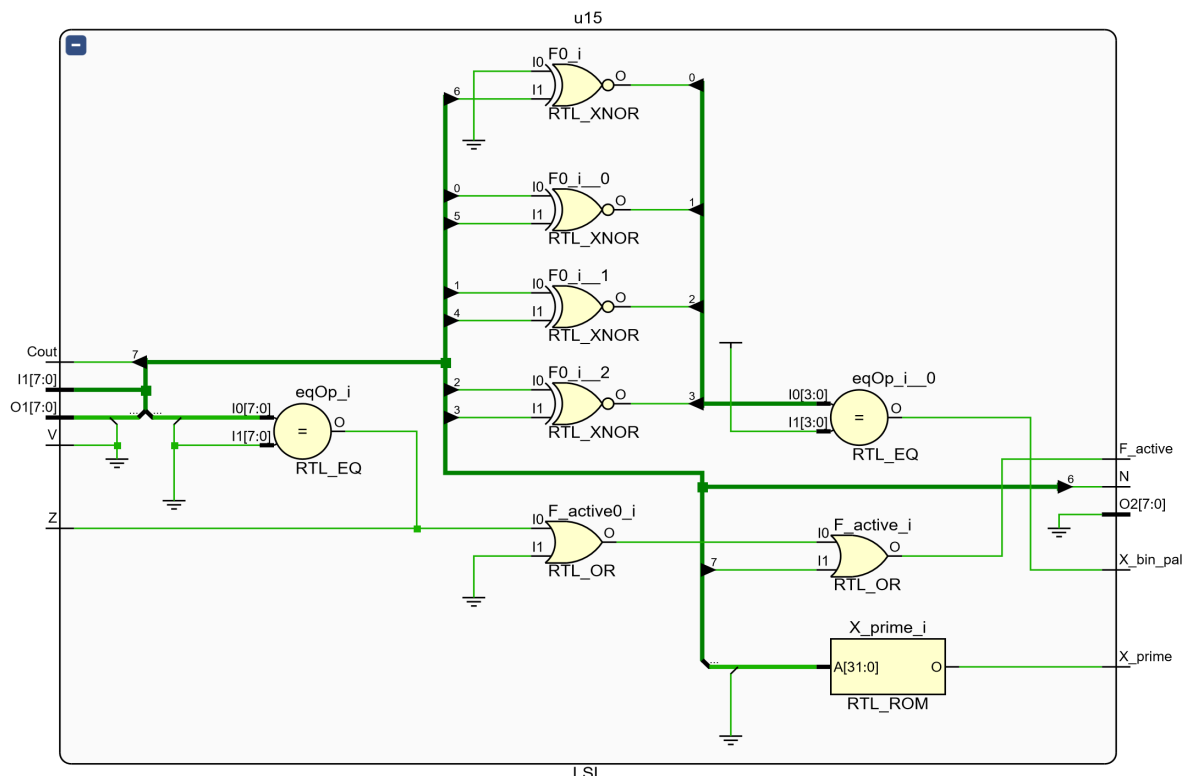

شکل ۳۲: بلوک دیاگرام ماژول Logic shift left (خروجی نرم افزار VIVADO)

OPCODE 1111 (BCD to Binary Conversion):

مقادیر N و V صفرند. همانطور که می دانیم در کد BCD هر ۴ بیت معادل یک عدد در مبنای ۱۰ می باشند. با ورودی I1 و I2 ما حداکثر ۱۶ بیت می توانیم دریافت کنیم که معادل ۴ رقم در مبنای ۱۰ است. پس ۴ عدد متغیر از نوع integer (SN1, SN2, SN3, SN4) تعریف می کنیم و ۴ بیت به ترتیب از ورودی ها جدا کرده و بصورت integer در داخل این ۴ متغیر می ریزیم. برای مقدار نهایی یک متغیر integer (SN) تعریف می کنیم. مقادیر آن ۴ متغیر را در ارزش جایگاه های آن ها ضرب می کنیم و در نهایت آن ها را با هم جمع می کنیم و در داخل SN می ریزیم.

در نهایت SN را بصورت STD LOGIC در متغیر S قرار می دهیم. برای نمایش در خروجی باید از هر دو خروجی (O2 و O1) استفاده کرد. خروجی برای محاسبه Z همان S می باشد. برای استفاده از توابعی مانند signed و conv_integer و ... باید از پکیج NUMERIC استفاده کرد.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity BCD2BIN is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```

        N : out STD_LOGIC;
        Cout : inout STD_LOGIC;
        V : inout STD_LOGIC;
        Z : inout STD_LOGIC;
        X_bin_pal : out STD_LOGIC;
        X_prime : out STD_LOGIC;
        F_active : out STD_LOGIC);
    end BCD2BIN;

```

architecture Behavioral of BCD2BIN is

```

    signal S1N: integer :=0;
    signal S2N: integer :=0;
    signal S3N: integer :=0;
    signal S4N: integer :=0;
    signal S: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    signal SN: integer :=0;

    signal F: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    S1N <= conv_integer(I1(3 downto 0));
    S2N <= conv_integer(I1(7 downto 4));
    S3N <= conv_integer(I2(3 downto 0));
    S4N <= conv_integer(I2(7 downto 4));

    SN <= S1N + (S2N * 10) + (S3N * 100) + (S4N * 1000);
    S <= STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(SN,16));
    O1 <= S(7 downto 0);
    O2 <= S(15 downto 8);
    Cout <= S(15);
    N <= '0';
    V <= '0';
    Z <= '1' when S=x"0000" else '0';
    F_active <= Z or V or Cout;

    -----Palindromic check-----
    F(0) <= (O1(0) xnor O1(7));
    F(1) <= (O1(1) xnor O1(6));
    F(2) <= (O1(2) xnor O1(5));
    F(3) <= (O1(3) xnor O1(4));

    X_bin_pal <= '1' when (F = "1111") else
        '0';

    -----Prime check-----
    Process (O1)
        variable Num : integer;
    begin
        Num := conv_integer(O1);
        if (Num = 0 or Num = 1) then
            X_prime <= '0';

```


```

        elsif (Num = 2 or Num = 3 or Num = 5 or Num = 7
or Num = 11 or Num = 13) then
            X_prime <= '1';
        elsif (Num rem 2 = 0 or
                Num rem 3 = 0 or
                Num rem 5 = 0 or
                Num rem 7 = 0 or
                Num rem 11 = 0 or
                Num rem 13 = 0) then
            X_prime <= '0';
        else
            X_prime <= '1';
        end if;
    end Process;
    -----
end Behavioral;


```

کد شماری ۱۹: مازول BCD to Binary

BCD2BIN

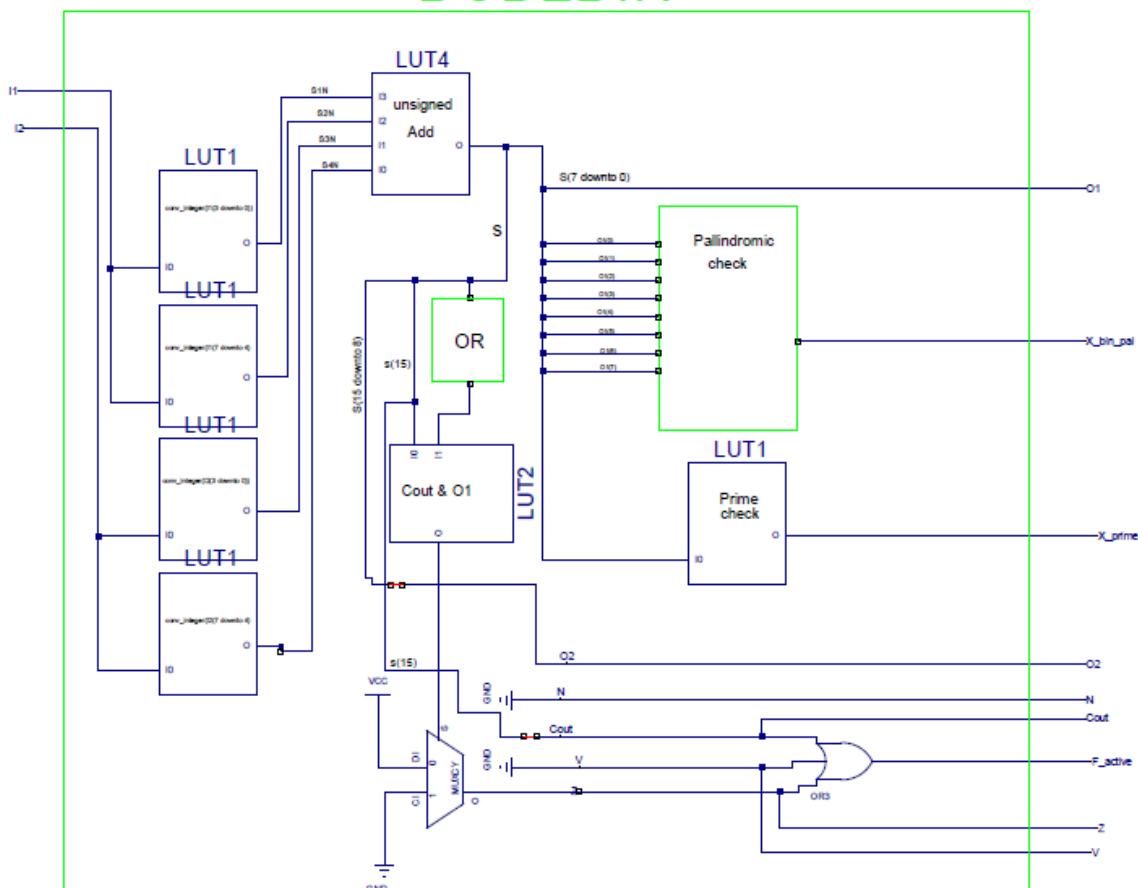

شکل ۳۳: بلوک دیاگرام مازول BCD to Binary

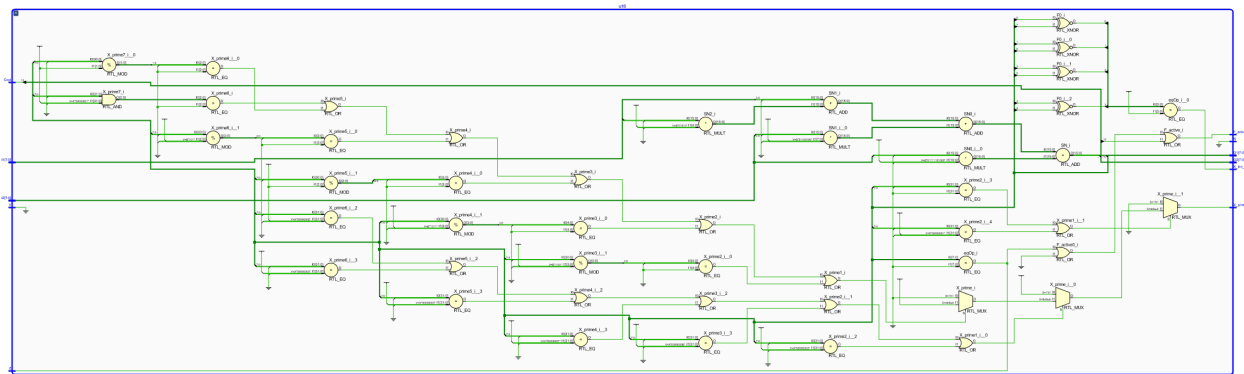

شکل ۳۴: بلوک دیاگرام ماژول BCD to Binary (خروجی نرم‌افزار VIVADO)

در مرحله آخر لازم به نوشتن یک Top Module داریم که تمامی component ها را در آن map کنیم و خروجی را با توجه به OPCODE و توسط یک if تعیین کنیم.

```

-----
-- Group Number: 10
-- Members: Sina Rabiiee
--           Mohammad Mahdi Rnjbar Bafghi
--           Alireza Faghih Ali abadi
--           Zaker Ghelichi
--           Bardia Sahami
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ALU is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Cin : in  STD_LOGIC;
          OPCODE : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          X : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Y : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Z : inout  STD_LOGIC;
          Cout : inout  STD_LOGIC;
          V : inout  STD_LOGIC;
          F_active : out  STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out  STD_LOGIC;
          X_prime : out  STD_LOGIC;
          N : out  STD_LOGIC);
end ALU;

architecture Structral of ALU is

    -----Components-----

    component AND8 is
        Port ( I1 : in  STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
    
```

```

        I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        N : out STD_LOGIC;
        Cout : inout STD_LOGIC;
        V : inout STD_LOGIC;
        Z : inout STD_LOGIC;
        X_bin_pal : out STD_LOGIC;
        X_prime : out STD_LOGIC;
        F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component OR8 is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component XOR8 is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component XNOR8 is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);

```



```

end component;

component UADD is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component SADD is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component UADD_CARRY is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      Cin : in  STD_LOGIC;
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component SMUL is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;

```

```

        V : inout STD_LOGIC;
        Z : inout STD_LOGIC;
        X_bin_pal : out STD_LOGIC;
        X_prime : out STD_LOGIC;
        F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component UMUL is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component USUB is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component RotL is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      N : out STD_LOGIC;
      Cout : inout STD_LOGIC;
      V : inout STD_LOGIC;
      Z : inout STD_LOGIC;
      X_bin_pal : out STD_LOGIC;
      X_prime : out STD_LOGIC;
      F_active : out STD_LOGIC);
end component;

component RotL_CARRY is
Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O1 : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      O2 : out  STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);

```

```

        N : out STD_LOGIC;
        Cin : in STD_LOGIC;
        Cout : inout STD_LOGIC;
        V : inout STD_LOGIC;
        Z : inout STD_LOGIC;
        X_bin_pal : out STD_LOGIC;
        X_prime : out STD_LOGIC;
        F_active : out STD_LOGIC);
    end component;

    component LSR is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
    end component;

    component ASR is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
    end component;

    component LSL is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          N : out STD_LOGIC;
          Cout : inout STD_LOGIC;
          V : inout STD_LOGIC;
          Z : inout STD_LOGIC;
          X_bin_pal : out STD_LOGIC;
          X_prime : out STD_LOGIC;
          F_active : out STD_LOGIC);
    end component;

    component BCD2BIN is
    Port ( I1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          I2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

```

```

O1 : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
O2 : out    STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
N : out STD_LOGIC;
Cout : inout STD_LOGIC;
V : inout STD_LOGIC;
Z : inout STD_LOGIC;
X_bin_pal : out STD_LOGIC;
X_prime : out STD_LOGIC;
F_active : out STD_LOGIC);
end component;

```

-----Signals-----

```

signal TrANDX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrANDY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrORX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrORY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrXORX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrXORY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrXNORX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrXNORY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrUADDX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrUADDY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrSADDX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrSADDY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrUADD_CARRYX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrUADD_CARRYX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrSMUL : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

signal TrUMUL : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

signal TrUSUBX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrSUBY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrRotLX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrRotLY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrRotL_CARRYX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrRotL_CARRYX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrLSRX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrLSRY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrASRX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrASRY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

```

```

signal TrLSLX : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal TrLSLY : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

signal TrBCD : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

signal TrN : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal TrCout : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal TrV : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal TrZ : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal TrBinPal : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal TrPrime : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal TrActive : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
-----

begin
    u1 : AND8 PORT MAP (I1 => A, I2 => B, O1 => TrANDX, O2 =>
TrANDY, N => TrN(0), Cout => TrCout(0),
                        V => TrV(0), Z => TrZ(0),
X_bin_pal => TrBinPal(0), X_prime => TrPrime(0), F_active =>
TrActive(0));

    u2 : OR8 port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrORX, O2 =>
TrORY, N => TrN(1), Cout => TrCout(1),
                        V => TrV(1), Z => TrZ(1),
X_bin_pal => TrBinPal(1), X_prime => TrPrime(1), F_active =>
TrActive(1));

    u3 : XOR8 port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrXORX, O2 =>
TrXORY, N => TrN(2), Cout => TrCout(2),
                        V => TrV(2), Z => TrZ(2),
X_bin_pal => TrBinPal(2), X_prime => TrPrime(2), F_active =>
TrActive(2));

    u4 : XNOR8 port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrXNORX, O2
=> TrXNORY, N => TrN(3), Cout => TrCout(3),
                        V => TrV(3), Z =>
TrZ(3), X_bin_pal => TrBinPal(3), X_prime => TrPrime(3),
F_active => TrActive(3));

    u5 : UADD port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrUADDX, O2 =>
TrUADDY, N => TrN(4), Cout => TrCout(4),
                        V => TrV(4), Z =>
TrZ(4), X_bin_pal => TrBinPal(4), X_prime => TrPrime(4),
F_active => TrActive(4));

    u6 : SADD port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrSADDX, O2 =>
TrSADDY, N => TrN(5), Cout => TrCout(5),
                        V => TrV(5), Z =>
TrZ(5), X_bin_pal => TrBinPal(5), X_prime => TrPrime(5),
F_active => TrActive(5));

```

```

    u7 : UADD_CARRY port map (I1 => A, I2 => B, Cin => Cin, O1
=> TrUADD_CARRYX, O2 => TrUADD_CARRY, N => TrN(6), Cout =>
TrCout(6),

                                V => TrV(6), Z =>
TrZ(6), X_bin_pal => TrBinPal(6), X_prime => TrPrime(6),
F_active => TrActive(6));

    u8 : SMUL port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrSMUL(7
downto 0), O2 => TrSMUL(15 downto 8), N => TrN(7), Cout =>
TrCout(7),

                                V => TrV(7), Z =>
TrZ(7), X_bin_pal => TrBinPal(7), X_prime => TrPrime(7),
F_active => TrActive(7));

    u9 : UMUL port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrUMUL(7
downto 0), O2 => TrUMUL(15 downto 8), N => TrN(8), Cout =>
TrCout(8),

                                V => TrV(8), Z =>
TrZ(8), X_bin_pal => TrBinPal(8), X_prime => TrPrime(8),
F_active => TrActive(8));

    u10 : USUB port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrUSUBX, O2
=> TrUSUBY, N => TrN(9), Cout => TrCout(9),

                                V => TrV(9), Z =>
TrZ(9), X_bin_pal => TrBinPal(9), X_prime => TrPrime(9),
F_active => TrActive(9));

    u11 : RotL port map (I1 => A, O1 => TrRotLX, O2 =>
TrRotLY, N => TrN(10), Cout => TrCout(10),

                                V => TrV(10), Z =>
TrZ(10), X_bin_pal => TrBinPal(10), X_prime => TrPrime(10),
F_active => TrActive(10));

    u12 : RotL_CARRY port map (I1 => A, Cin => Cin, O1 =>
TrRotL_CARRYX, O2 => TrRotL_CARRY, N => TrN(11), Cout =>
TrCout(11),

                                V => TrV(11), Z =>
TrZ(11), X_bin_pal => TrBinPal(11), X_prime => TrPrime(11),
F_active => TrActive(11));

    u13 : LSR port map (I1 => A, O1 => TrLSRX, O2 => TrLSRY, N
=> TrN(12), Cout => TrCout(12),

                                V => TrV(12), Z =>
TrZ(12), X_bin_pal => TrBinPal(12), X_prime => TrPrime(12),
F_active => TrActive(12));

    u14 : ASR port map (I1 => A, O1 => TrASRX, O2 => TrASRY, N
=> TrN(13), Cout => TrCout(13),

```

```

V => TrV(13), Z =>
TrZ(13), X_bin_pal => TrBinPal(13), X_prime => TrPrime(13),
F_active => TrActive(13));

u15 : LSL port map (I1 => A, O1 => TrLSLX, O2 => TrLSLY, N
=> TrN(14), Cout => TrCout(14),

V => TrV(14), Z =>
TrZ(14), X_bin_pal => TrBinPal(14), X_prime => TrPrime(14),
F_active => TrActive(14));

u16 : BCD2BIN port map (I1 => A, I2 => B, O1 => TrBCD(7
downto 0), O2 => TrBCD(15 downto 8), N => TrN(15), Cout =>
TrCout(15),

V => TrV(15), Z =>
TrZ(15), X_bin_pal => TrBinPal(15), X_prime => TrPrime(15),
F_active => TrActive(15));

Process (OPCODE, TrANDX, TrANDY, TrORX, TrORY, TrXORX,
TrXORY, TrXNORX, TrXNORY, TrUADDX, TrUADDY, TrSADDX, TrSADDY,
TrUADD_CARRYX, TrUADD_CARRY,
TrSMUL, TrUMUL, TrUSUBX, TrUSUBY, TrRotLX,
TrRotLY, TrRotL_CARRYX, TrRotL_CARRY, TrLSRX, TrLSRY, TrASRX,
TrASRY, TrLSLX, TrLSLY, TrBCD, TrN, TrCout, TrV, TrZ,
TrBinPal, TrPrime, TrActive)
begin
    if (OPCODE = "0000") then      --AND Operation
        X <= TrANDX;
        Y <= TrANDY;
        N <= TrN(0);
        Cout <= TrCout(0);
        V <= TrV(0);
        Z <= TrZ(0);
        X_bin_pal <= TrBinPal(0);
        X_prime <= TrPrime(0);
        F_active <= TrActive(0);
    elsif (OPCODE = "0001") then  --OR Operation
        X <= TrORX;
        Y <= TrORY;
        N <= TrN(1);
        Cout <= TrCout(1);
        V <= TrV(1);
        Z <= TrZ(1);
        X_bin_pal <= TrBinPal(1);
        X_prime <= TrPrime(1);
        F_active <= TrActive(1);
    elsif (OPCODE = "0010") then  --XOR Operation
        X <= TrXORX;
        Y <= TrXORY;
        N <= TrN(2);
        Cout <= TrCout(2);

```

```

        V <= TrV(2);
        Z <= TrZ(2);
        X_bin_pal <= TrBinPal(2);
        X_prime <= TrPrime(2);
        F_active <= TrActive(2);
    elsif (OPCODE = "0011") then --XNOR Operation
        X <= TrXNORX;
        Y <= TrXNORY;
        N <= TrN(3);
        Cout <= TrCout(3);
        V <= TrV(3);
        Z <= TrZ(3);
        X_bin_pal <= TrBinPal(3);
        X_prime <= TrPrime(3);
        F_active <= TrActive(3);
    elsif (OPCODE = "0100") then --Unsigned Addition
Operation
        X <= TrUADDX;
        Y <= TrUADDY;
        N <= TrN(4);
        Cout <= TrCout(4);
        V <= TrV(4);
        Z <= TrZ(4);
        X_bin_pal <= TrBinPal(4);
        X_prime <= TrPrime(4);
        F_active <= TrActive(4);
    elsif (OPCODE = "0101") then --Signed Addition
Operation
        X <= TrSADDX;
        Y <= TrSADDY;
        N <= TrN(5);
        Cout <= TrCout(5);
        V <= TrV(5);
        Z <= TrZ(5);
        X_bin_pal <= TrBinPal(5);
        X_prime <= TrPrime(5);
        F_active <= TrActive(5);
    elsif (OPCODE = "0110") then --Unsigned Addition with
Cin Operation
        X <= TrUADD_CARRYX;
        Y <= TrUADD_CARRYX;
        N <= TrN(6);
        Cout <= TrCout(6);
        V <= TrV(6);
        Z <= TrZ(6);
        X_bin_pal <= TrBinPal(6);
        X_prime <= TrPrime(6);
        F_active <= TrActive(6);
    elsif (OPCODE = "0111") then --Signed Multiplication
        X <= TrSMUL(7 downto 0);
        Y <= TrSMUL(15 downto 8);
        N <= TrN(7);

```



```

        Cout <= TrCout(7);
        V <= TrV(7);
        Z <= TrZ(7);
        X_bin_pal <= TrBinPal(7);
        X_prime <= TrPrime(7);
        F_active <= TrActive(7);
    elsif (OPCODE = "1000") then --Unsigned
Multiplication
        X <= TrUMUL(7 downto 0);
        Y <= TrUMUL(15 downto 8);
        N <= TrN(8);
        Cout <= TrCout(8);
        V <= TrV(8);
        Z <= TrZ(8);
        X_bin_pal <= TrBinPal(8);
        X_prime <= TrPrime(8);
        F_active <= TrActive(8);
    elsif (OPCODE = "1001") then --Signed Subtraction
        X <= TrUSUBX;
        Y <= TrUSUBY;
        N <= TrN(9);
        Cout <= TrCout(9);
        V <= TrV(9);
        Z <= TrZ(9);
        X_bin_pal <= TrBinPal(9);
        X_prime <= TrPrime(9);
        F_active <= TrActive(9);
    elsif (OPCODE = "1010") then --Rotation Left
        X <= TrRotLX;
        Y <= TrRotLY;
        N <= TrN(10);
        Cout <= TrCout(10);
        V <= TrV(10);
        Z <= TrZ(10);
        X_bin_pal <= TrBinPal(10);
        X_prime <= TrPrime(10);
        F_active <= TrActive(10);
    elsif (OPCODE = "1011") then --Rotation Left with
Carry
        X <= TrRotL_CARRYX;
        Y <= TrRotL_CARRYX;
        N <= TrN(11);
        Cout <= TrCout(11);
        V <= TrV(11);
        Z <= TrZ(11);
        X_bin_pal <= TrBinPal(11);
        X_prime <= TrPrime(11);
        F_active <= TrActive(11);
    elsif (OPCODE = "1100") then --Logic Shift Right
        X <= TrLSRX;
        Y <= TrLSRY;
        N <= TrN(12);


```

```

        Cout <= TrCout(12);
        V <= TrV(12);
        Z <= TrZ(12);
        X_bin_pal <= TrBinPal(12);
        X_prime <= TrPrime(12);
        F_active <= TrActive(12);
    elsif (OPCODE = "1101") then --Arithmetic Shift
Right
        X <= TrASRX;
        Y <= TrASRY;
        N <= TrN(13);
        Cout <= TrCout(13);
        V <= TrV(13);
        Z <= TrZ(13);
        X_bin_pal <= TrBinPal(13);
        X_prime <= TrPrime(13);
        F_active <= TrActive(13);
    elsif (OPCODE = "1110") then --Logic Shift Left
        X <= TrLSLX;
        Y <= TrLSLY;
        N <= TrN(14);
        Cout <= TrCout(14);
        V <= TrV(14);
        Z <= TrZ(14);
        X_bin_pal <= TrBinPal(14);
        X_prime <= TrPrime(14);
        F_active <= TrActive(14);
    elsif (OPCODE = "1111") then --BCD to Binary
Conversion
        X <= TrBCD(7 downto 0);
        Y <= TrBCD(15 downto 8);
        N <= TrN(15);
        Cout <= TrCout(15);
        V <= TrV(15);
        Z <= TrZ(15);
        X_bin_pal <= TrBinPal(15);
        X_prime <= TrPrime(15);
        F_active <= TrActive(15);
    end if;
end Process;

end Structral;

```

 

شکل ۳۵: بلوک دیاگرام Task1

تمامی دیاگرام‌ها با کیفیت بالاتر در فایل‌های PDF و شماتیک در فایل پیوست قرار دارد.

در بخش بعدی به testbench کدهای نوشته شده می‌پردازیم.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

ENTITY Tb_Task1 IS
END Tb_Task1;

ARCHITECTURE behavior OF Tb_Task1 IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT ALU
    PORT (
        A : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
        B : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
        Cin : IN  std_logic;
        OPCODE : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        X : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
        Y : OUT  std_logic_vector(7 downto 0);
        Z : INOUT std_logic;
        Cout : INOUT std_logic;
        V : INOUT std_logic;
```

```

        F_active : OUT  std_logic;
        X_bin_pal : OUT  std_logic;
        X_prime  : OUT  std_logic;
        N        : OUT  std_logic
    );
END COMPONENT;

--Inputs
signal A : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal B : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal Cin : std_logic := '0';
signal OPCODE : std_logic_vector(3 downto 0) := (others =>
'0');

    --BiDirs
signal Z : std_logic;
signal Cout : std_logic;
signal V : std_logic;

    --Outputs
signal X : std_logic_vector(7 downto 0);
signal Y : std_logic_vector(7 downto 0);
signal F_active : std_logic;
signal X_bin_pal : std_logic;
signal X_prime : std_logic;
signal N : std_logic;
-- No clocks detected in port list. Replace <clock> below
with
-- appropriate port name

signal CLK : std_logic;
constant CLK_period : time := 1000 ns;
    --This Curcuit is completely Combinational and doesn't
need a clock

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: ALU PORT MAP (
        A => A,
        B => B,
        Cin => Cin,
        OPCODE => OPCODE,
        X => X,
        Y => Y,
        Z => Z,
        Cout => Cout,
        V => V,
        F_active => F_active,
        X_bin_pal => X_bin_pal,
        X_prime => X_prime,

```

```

        N => N
    );

-- Clock process definitions
CLK_process :process
begin
    CLK <= '1';
    wait for CLK_period/2;
    CLK <= '1';
    wait for CLK_period/2;
end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin

    OPCODE <= "0000";    --AND Operation
    Cin <= '0';
    A <= "10101011";
    B <= "01010111";
    wait for 100 ns;

    OPCODE <= "0001";    --OR Operation
    Cin <= '0';
    A <= "10101101";
    B <= "11111010";
    wait for 100 ns;

    OPCODE <= "0010";    --XOR Operation
    Cin <= '0';
    A <= "11101001";
    B <= "00101011";
    wait for 100 ns;

    OPCODE <= "0011";    --XNOR Operation
    Cin <= '0';
    A <= "00110011";
    B <= "00110011";
    wait for 100 ns;

    OPCODE <= "0100";    --Unsigned Addition Operation
    Cin <= '0';
    A <= "11110001";
    B <= "10001010";
    wait for 100 ns;

    OPCODE <= "0101";    --Signed Addition Operation
    Cin <= '0';
    A <= "00110001";
    B <= "10000011";
    wait for 100 ns;

```

```

        Cin <= '0';
        A <= "10110001";
        B <= "10101100";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "0110";    --Unsigned Addition with Cin
Operation
        Cin <= '1';
        A <= "10101000";
        B <= "01110001";
        wait for 100 ns;
        Cin <= '0';
        A <= "10101000";
        B <= "01110001";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "0111";    --Signed Multiplication
        Cin <= '0';
        A <= "11100100";
        B <= "00011010";
        wait for 100 ns;
        Cin <= '0';
        A <= "10001100";
        B <= "11101001";
        wait for 100 ns;
        Cin <= '0';
        A <= "00001000";
        B <= "01110001";
        wait for 100 ns;
        Cin <= '0';
        A <= "01010001";
        B <= "10001011";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1000";    --Unsigned Multiplication
        Cin <= '0';
        A <= "10101000";
        B <= "01010100";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1001";    --Unsigned Subtraction
        Cin <= '0';
        A <= "00011000";
        B <= "01110010";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1010";    --Rotation Left
        Cin <= '0';
        A <= "11110110";
        B <= "11111111";
        wait for 100 ns;

```

```

        OPCODE <= "1011";    --Rotation Left with Cin
Operation
        Cin <= '0';
        A <= "01010011";
        B <= "00000000";
        wait for 100 ns;
        Cin <= '1';
        A <= "01010011";
        B <= "00000000";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1100";    --Logic Shift Right
        Cin <= '0';
        A <= "10110011";
        B <= "11111111";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1101";    --Arithmetic Shift Right
        Cin <= '0';
        A <= "00011101";
        B <= "00000000";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1110";    --Logic Shift Left
        Cin <= '0';
        A <= "00000001";
        B <= "11111111";
        wait for 100 ns;

        OPCODE <= "1111";    --BCD to Binary Conversion
        Cin <= '0';
        A <= "10011001";
        B <= "00100110";
        wait for 100 ns;


        wait;
    end process;

END;
```

کد شماری ۲۱: Testbench

حال به بررسی نتایج testbench می‌پردازیم.

Logical (AND, OR, XOR, XNOR):

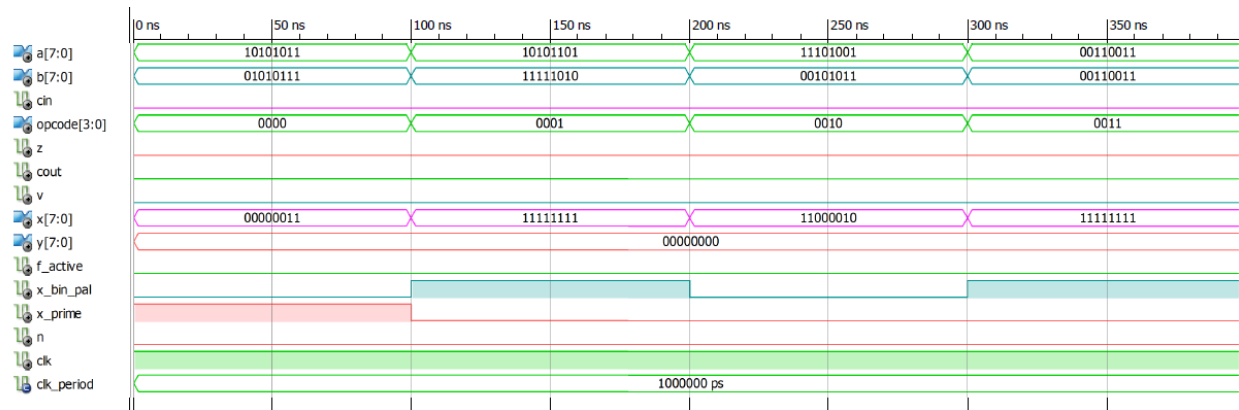

در ۱۰۰ نانو ثانیه اول ورودی اول ($a=101010011$) و ورودی دوم ($b=01010111$) داده شده است و cin برابر ۰ است و OPCODE داده شده برابر ۰۰۰۰ می باشد (AND). در این OPCODE بیت های ورودی و خروجی که جایگاه یکسانی دارند با هم AND می شوند و در داخل خروجی (x) قرار می گیرند. در نهایت خروجی $x=00000011$ بدست می آید.

خروجی برابر "00" نیست پس z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار $cout$ برابر ۰ است. مقدار v نیز طبق پیش بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۳ می باشد که عددی اول است پس x_prime مقدار ۱ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و $cout$ و v بدست می آید که در این جا همگی صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه دوم ورودی اول ($a=10101101$) و ورودی دوم ($b=11111010$) داده شده است و cin برابر ۰ است و OPCODE داده شده برابر ۰۰۰۱ می باشد (OR). در این OPCODE بیت های ورودی و خروجی که جایگاه یکسانی دارند با هم OR می شوند و در داخل خروجی (x) قرار می گیرند. در نهایت خروجی $x=11111111$ بدست می آید.

خروجی برابر "00" نیست پس z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار $cout$ برابر ۰ است. مقدار v نیز طبق پیش بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر می شود پس x_bin_pal یک می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۲۵۵ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و $cout$ و v بدست می آید که در اینجا همگی صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه سوم ورودی اول ($a=11101001$) و ورودی دوم ($b=00101011$) داده شده است و cin برابر ۰ است و Opcode داده شده برابر ۰۰۱۰ می باشد (XOR). در این Opcode بیت های ورودی و خروجی که جایگاه یکسانی دارند با هم XOR می شوند و در داخل خروجی (x) قرار می گیرند. در نهایت خروجی $x=11000010$ بدست می آید.

خروجی برابر "00" نیست پس Z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار cout برابر ۰ است. مقدار V نیز طبق پیش بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد.


خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۹۴ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن Z و Cout و V بدست می آید که در اینجا همگی صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه چهارم ورودی اول ($a=00110011$) و ورودی دوم ($b=00110011$) داده شده است و cin برابر ۰ است و Opcode داده شده برابر ۰۰۱۱ می باشد (XNOR). در این Opcode بیت های ورودی و خروجی که جایگاه یکسانی دارند با هم XNOR می شوند و در داخل خروجی (x) قرار می گیرند. در نهایت خروجی $x=11111111$ بدست می آید.

خروجی برابر "00" نیست پس Z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار cout برابر ۰ است. مقدار V نیز طبق پیش بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر می شود پس x_bin_pal یک می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۲۵۵ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن Z و Cout و V بدست می آید که در اینجا همگی آن ها صفر اند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

Additions (UADD, SADD, UADD_CARRY):

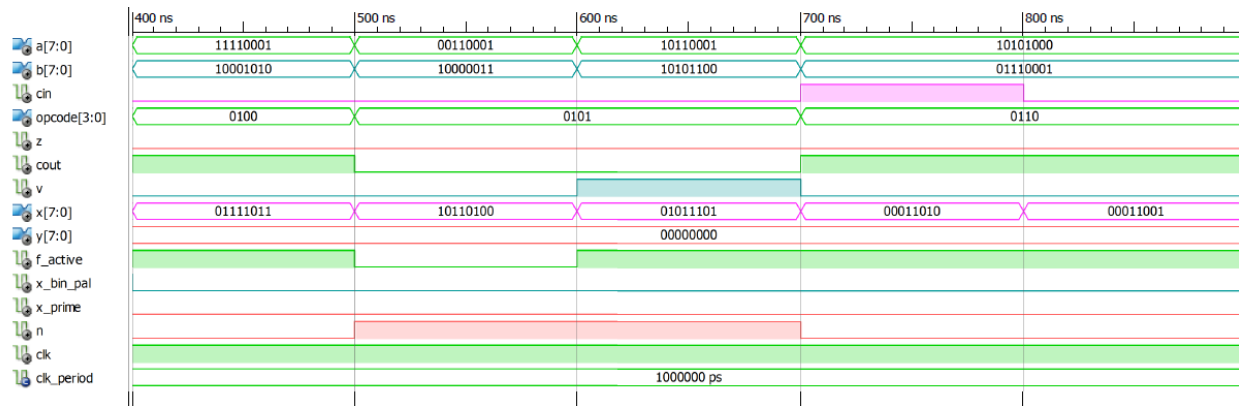

در ۱۰۰ نانو ثانیه پنجم ورودی اول ($a=11110001$) و ورودی دوم ($b=10001010$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۰۱۰۰ می باشد (UADD). در این $OPCODE$ بیت های ورودی از LSB شروع به جمع شدن می کنند و جلو می روند و اگر جمع آن ها بیشتر از ۱ شد یک $carry$ به جمع بیت های بعد از خود می دهند. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a + b = 241 + 138 = 379 = 256 + 123$$

اگر جمع را بصورت دستی انجام دهیم مشاهده می کنیم که در نهایت خروجی $x=01111011$ بدست می آید و Carry خروجی خواهیم داشت ($Cout = 1$).

خروجی برابر $x"00"$ نیست پس z برابر ۰ می شود. مقدار v نیز طبق پیش بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۲۳ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و $Cout$ و v بدست می آید که در اینجا $Cout$ یک است پس مقدار آن نیز یک می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه ششم ورودی اول ($a=00110001$) و ورودی دوم ($b=10000011$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۰۱۰۱ می باشد (SADD). در این $OPCODE$ بیت های ورودی های با علامت از LSB شروع به جمع شدن می کنند و جلو می روند و اگر جمع آن ها بیشتر از ۱ شد یک $carry$ به جمع بیت های بعد از خود می دهند. در مبنای ۱۰ داریم (دقت داریم که اعداد در قرارداد مکمل دو هستند و b منفی است):

$$a + b = 49 + (-125) = -76 = -(01001100)_2 \xrightarrow{2s\ Complement} 10110100$$

مشاهده می کنیم که خروجی $testbench$ با نتایج محاسبات دستی هم خوانی دارد.

خروجی برابر "00" نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار cout برابر ۰ است. مقدار V نیز صفر می‌باشد چون overflow نداریم و خروجی در بازه اعداد ۸ بیتی با علامت قرار دارد. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر می‌شود پس x_bin_pal یک می‌باشد. خروجی X در حالت بدون علامت و در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۸۰ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی منفی است پس n مقدار ۱ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا همگی آن‌ها صفر اند پس مقدار خود آن نیز صفر می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه هفتم ورودی اول (a=10110001) و ورودی دوم (b=10101100) داده شده است و OP CODE داده شده برابر ۰۱۰۱ م می‌باشد (SADD). در این OP CODE بیت‌های ورودی‌های با علامت از LSB شروع به جمع شدن می‌کنند و جلو می‌روند و اگر جمع آن‌ها بیشتر از ۱ شد یک carry به جمع بیت‌های بعد از خود می‌دهند. در مبنای ۱۰ داریم (دقت داریم که اعداد در قرارداد مکمل دو هستند و b منفی است):

$$a + b = (-79) + (-84) = -168$$

$$= -(10101000)_2 \xrightarrow{2s \text{ Complement with } OV} 101011000$$

مشاهده می‌کنیم که اگر بیت علامت مقدار محاسبه شده را در نظر نگیریم (overflow) خروجی testbench با نتایج محاسبات دستی هم‌خوانی دارد.

خروجی برابر "00" نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار cout برابر ۰ است. مقدار V یک می‌باشد چون overflow داریم و خروجی از ۱۲۸- کوچک‌تر است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر می‌شود پس x_bin_pal یک می‌باشد. خروجی X در حالت بدون علامت و در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۸۰ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی منفی است پس n مقدار ۱ می‌گیرد (برای بررسی n کل عدد با در نظر گرفتن overflow بررسی می‌شود). F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که یک می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه هشتم ورودی اول (a=10101000) و ورودی دوم (b=01110001) داده شده است و cin برابر ۱ است و OP CODE داده شده برابر ۰۱۱۰ می‌باشد (UADD_CARRY). در این OP CODE بیت‌های ورودی از LSB شروع به جمع شدن می‌کنند و جلو می‌روند و اگر جمع آن‌ها بیشتر از ۱ شد یک carry به جمع بیت‌های بعد از خود می‌دهند اما در اینجا carry ورودی (Cin) صفر نیست بلکه ۱ است پس باید به جمع بیت‌های LSB ۱ را اضافه کرد. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a + b + Cin = 168 + 113 + 1 = 282 = 256 + 26$$

اگر جمع را بصورت دستی انجام دهیم مشاهده می‌کنیم که در نهایت خروجی $x=00011010$ بدست می‌آید و Carry خروجی خواهیم داشت ($Cout = 1$).

خروجی برابر $x"00$ نیست پس z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۲۶ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و $Cout$ و V بدست می‌آید که در اینجا $Cout$ یک است پس مقدار آن نیز یک می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه نهم ورودی اول ($a=10101000$) و ورودی دوم ($b=01110001$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۰۱۱۰ می‌باشد ($UADD_CARRY$). در این $OPCODE$ بیت‌های ورودی از LSB شروع به جمع شدن می‌کنند و جلو می‌روند و اگر جمع آن‌ها بیشتر از ۱ شد یک $carry$ به جمع بیت‌های بعد از خود می‌دهند اما در اینجا $carry$ ورودی (Cin) صفر است. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a + b + Cin = 168 + 113 + 0 = 281 = 256 + 25$$


اگر جمع را بصورت دستی انجام دهیم مشاهده می‌کنیم که در نهایت خروجی $x=00011001$ بدست می‌آید و Carry خروجی خواهیم داشت ($Cout = 1$).

خروجی برابر $x"00$ نیست پس z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۲۵ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و $Cout$ و V بدست می‌آید که در اینجا $Cout$ یک است پس مقدار آن نیز یک می‌شود.

تفاوت این دو بازه در مقدار ورودی Cin بود که مشاهده کردیم در حالتی که Cin یک بود، مقدار خروجی ۱ واحد بیشتر است.

Multiplications (SMUL, UMUL):

 

در ۱۰۰ نانو ثانیه دهم ورودی اول ($a=11100100$) و ورودی دوم ($b=00011010$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۰۱۱۱ می باشد (SMUL). در این $OPCODE$ ورودی ها با فرض علامت دار بودن در قرارداد مکمل دو در هم ضرب می شوند. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a \times b = -28 \times 26 = -728$$

$$= -(001011011000)_2 \xrightarrow{2s \text{ Complement (to 16Bits)}} 1111110100101000$$

مشاهده می کنیم که خروجی $testbench$ با نتایج محاسبات دستی هم خوانی دارد.

خروجی برابر "00" نیست پس z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار $cout$ برابر ۰ است. مقدار v نیز صفر می باشد.

خروجی x را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی x در حالت بدون علامت و در مبنای ۱۰ برابر عدد ۴۰ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی منفی است پس n مقدار ۱ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و $cout$ و v بدست می آید که در اینجا همگی آن ها صفر اند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه یازدهم ورودی اول ($a=10001100$) و ورودی دوم ($b=11101001$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۰۱۱۱ می باشد (SMUL). در این $OPCODE$ ورودی ها با فرض علامت دار بودن در قرارداد مکمل دو در هم ضرب می شوند. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a \times b = -23 \times -116 = 2668$$

$$= (101001101100)_2 \xrightarrow{2s \text{ Complement (to 16Bits)}} 0000101001101100$$

مشاهده می کنیم که خروجی $testbench$ با نتایج محاسبات دستی هم خوانی دارد.

خروجی برابر "00" نیست پس z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار $cout$ برابر ۰ است. مقدار v نیز صفر می باشد.

خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی X در حالت بدون علامت و در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۰۸ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی مثبت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می آید که در اینجا همگی آن ها صفر اند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه دوازدهم ورودی اول (a=00001000) و ورودی دوم (b=01110001) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۰۱۱۱ می باشد (SMUL). در این OP CODE ورودی ها با فرض علامت دار بودن در قرارداد مکمل دو در هم ضرب می شوند. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a \times b = 8 \times 113 = 904$$

$$= (001110001000)_2 \xrightarrow{2s \text{ Complement (to 16Bits)}} 0000001110001000$$

مشاهده می کنیم که خروجی testbench با نتایج محاسبات دستی هم خوانی دارد.

خروجی برابر "00" نیست پس Z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار cout برابر ۰ است. مقدار V نیز صفر می باشد.

خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی X در حالت بدون علامت و در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۳۶ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی مثبت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می آید که در اینجا همگی آن ها صفر اند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه سیزدهم ورودی اول (a=01010001) و ورودی دوم (b=10001011) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۰۱۱۱ می باشد (SMUL). در این OP CODE ورودی ها با فرض علامت دار بودن در قرارداد مکمل دو در هم ضرب می شوند. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a \times b = 81 \times -117 = -9477$$

$$= -(0010010100000101)_2 \xrightarrow{2s \text{ Complement}} 1101101011111011$$

مشاهده می کنیم که خروجی testbench با نتایج محاسبات دستی هم خوانی دارد.

خروجی برابر "00" نیست پس Z برابر ۰ می شود. همانطور که گفته شده بود چون کری خروجی نداریم مقدار cout برابر ۰ است. مقدار V نیز صفر می باشد.

خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی X در حالت بدون علامت و در مبنای ۱۰ برابر عدد ۲۵۱ می باشد که عددی اول است پس x_prime مقدار ۱ را می گیرد. خروجی منفی است پس n مقدار ۱ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می آید که در اینجا همگی آن ها صفر اند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه چهاردهم ورودی اول ($a=10101000$) و ورودی دوم ($b=01010100$) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۰۰۰ می باشد (UMUL). در این OP CODE دو ورودی در هم ضرب بدون علامت می شوند. در مبنای ۱۰ داریم:


$$a \times b = 168 \times 84 = 14112 = (11011100 \ 100000)_2$$

اگر ضرب را بصورت دستی انجام دهیم مشاهده می کنیم که در نهایت خروجی $x=00100000$, $Y=00110111$ بدست می آید. $(X:Y)$

خروجی برابر "00" نیست پس z برابر ۰ می شود. مقدار V نیز طبق پیش بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد. همچنین Cout نداریم پس مقدار آن صفر است.

اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی X در مبنای ۱۰ برابر عدد ۳۲ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می آید که در اینجا همگی آن ها صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

 Subtraction (USUB), Rotations (RotL, RotL_CARRY):



در ۱۰۰ نانو ثانیه پانزدهم ورودی اول ($a=00011000$) و ورودی دوم ($b=01110010$) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۰۰۱ می باشد (USUB). در این OP CODE ورودی b از ورودی a که هردو بی علامت هستند کم می شود. در مبنای ۱۰ داریم:

$$a - b = 24 - 114 = -90 = -(01011010)_2$$

اگر عملیات را بصورت دستی انجام دهیم مشاهده می کنیم که در نهایت خروجی $x=01011010$ بدست می آید. در محاسبه دستی باید توجه کنیم چون مقدار b از a بیشتر است پس برای رسیدن به پاسخ درست باید از جواب آخر جمع a و مکمل b، مکمل گرفت و همچنین باید بدانیم که جواب ما منفی این مکمل بدست آمده است.

خروجی برابر "00"x نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون مقدار به دست آمده عددی منفی و خارج از بازه ۸ بیتی بدون علامت می‌باشد، Cout برابر ۱ می‌شود. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد.

خروجی را اگر برعکس کنیم با خودش برابر می‌شود پس x_bin_pal یک می‌باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۹۰ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا Cout یک است پس مقدار آن نیز یک می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه شانزدهم ورودی اول (a=11110110) و ورودی دوم (b=11111111) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۰۱۰ می‌باشد (RotL). در این OP CODE راست‌ترین بیت ورودی a به سمت چپ چپ‌ترین بیت a منتقل می‌شود. در نهایت خروجی x=1110110 بدست می‌آید.

خروجی برابر "00"x نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد. همچنین Cout نداریم پس مقدار آن صفر است.

اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی X در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۱۸ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا همگی آن‌ها صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه هفدهم ورودی اول (a=01010011) و ورودی دوم (b=00000000) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۰۱۱ می‌باشد (RotL_CARRY). در این OP CODE عمل چرخش به چپ روی رشته بیت حاصل از قرار دادن Cin در سمت چپ ورودی a انجام می‌شود. در اینجا چون carry ورودی صفر است، رشته‌ای که مورد چرخش قرار می‌گیرد x=001010011 & Cin است. در نهایت خروجی x=10100110 بدست می‌آید و مقدار ۰ که از رشته بیرون افتاده در Cout قرار می‌گیرد.


خروجی برابر "00"x نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد.

اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۶۶ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا همگی آن‌ها صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه هجدهم ورودی اول ($a=01010011$) و ورودی دوم ($b=00000000$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۱۰۱۱ می باشد ($RotL_CARRY$). در این بازه تمامی مشخصات مانند ۱۰۰ نانو ثانیه پیشین است و فقط مقدار Cin به یک تغییر کرده. پس رشته‌ای که مورد چرخش قرار می گیرد $Cin \& x=101010011$ است. در نهایت خروجی $x=10100111$ بدست می آید و مقدار ۰ که از رشته بیرون افتاده در $Cout$ قرار می گیرد.

خروجی برابر $x"00"$ نیست پس z برابر ۰ می شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد. اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۶۷ می باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می گیرد. خروجی بی علامت است پس n مقدار ۰ می گیرد. F_active نیز از or کردن z و $Cout$ و V بدست می آید که در اینجا همگی آن‌ها صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می شود.

Shifts (LSR, ASR, LSL), BCD to Binary:

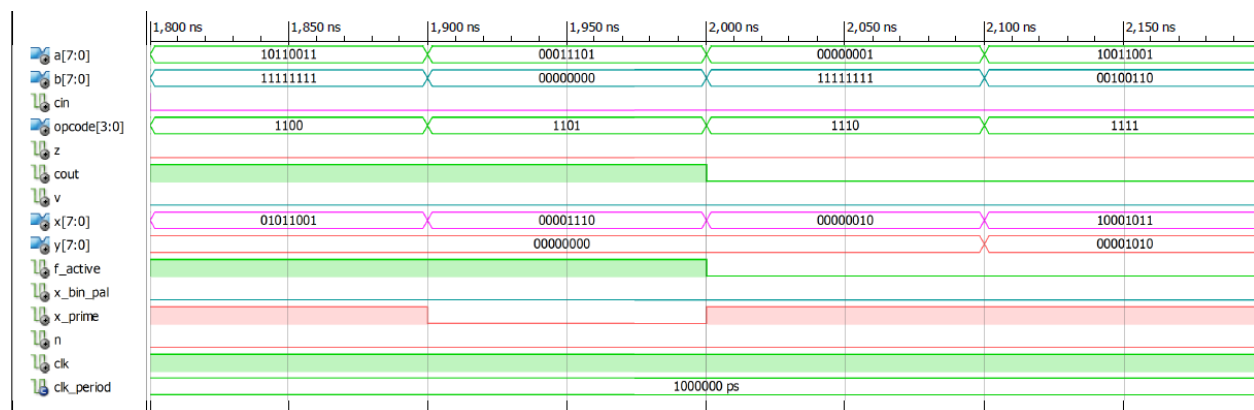

در ۱۰۰ نانو ثانیه نوزدهم ورودی اول ($a=10110011$) و ورودی دوم ($b=11111111$) داده شده است و cin برابر ۰ است و $OPCODE$ داده شده برابر ۱۱۰۰ می باشد (LSR). در این $OPCODE$ رشته بیت a به اندازه یک بیت به راست شیفت داده می شود و به ازای هر شیفت یک صفر از سمت چپ به a تزریق می شود. بیت خارج شده از سمت راست در $Cout$ قرار می گیرد. مشاهده می کنیم که در نهایت خروجی $x=01011001$ بدست می آید و $Cout = 1$.

خروجی برابر $x"00"$ نیست پس z برابر ۰ می شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می دهد. اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی شود پس x_bin_pal صفر می باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۸۹ می باشد که عددی اول است پس x_prime مقدار ۱ را می گیرد. خروجی بی علامت است

پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا Cout یک است پس مقدار آن نیز یک می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه بیستم ورودی اول (a=00011101) و ورودی دوم (b=00000000) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۱۰۱ می‌باشد (ASR). در این OP CODE رشته بیت a به اندازه یک بیت به راست شیفت داده می‌شود و به ازای هر شیفت بیت آخر از سمت راست در Cout قرار می‌گیرد و بیت علامت رشته ورودی به سمت چپ a تزریق می‌شود. مشاهده می‌کنیم که در نهایت خروجی $x=00001110$ بدست می‌آید و $Cout = 1$.

خروجی برابر "00"x نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد. اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۴ می‌باشد که عددی اول نیست پس x_prime مقدار ۰ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا Cout یک است پس مقدار آن نیز یک می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه بیست و یکم ورودی اول (a=00000001) و ورودی دوم (b=11111111) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۱۱۰ می‌باشد (LSL). در این OP CODE رشته بیت a به اندازه یک بیت به چپ شیفت داده می‌شود و به ازای هر شیفت یک صفر از سمت راست به a تزریق می‌شود. بیت خارج شده از سمت چپ در Cout قرار می‌گیرد. مشاهده می‌کنیم که در نهایت خروجی $x=00000010$ بدست می‌آید و $Cout = 0$.

خروجی برابر "00"x نیست پس Z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد. اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی در مبنای ۱۰ برابر عدد ۲ می‌باشد که عددی اول است پس x_prime مقدار ۱ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و Cout و V بدست می‌آید که در اینجا Cout صفر است پس مقدار آن نیز صفر می‌شود.

در ۱۰۰ نانو ثانیه بیست و دوم ورودی اول (a=10011001) و ورودی دوم (b=00100110) داده شده است و cin برابر ۰ است و OP CODE داده شده برابر ۱۱۱۱ می‌باشد (BCD to Binary). در این OP CODE ۴ بیت ورودی‌ها را جدا می‌کنیم و معادل آن‌ها در مبنای ۱۰ را پیدا می‌کنیم سپس هر کدام را در ارزش خود ضرب کرده سپس با هم جمع می‌کنیم. در آخر جواب بدست آمده را به مبنای ۲ برده و در خروجی نمایش می‌دهیم.

$$a \rightarrow \begin{cases} 1001 = (9)_{10} \\ 1001 = (9)_{10} \end{cases} \quad b \rightarrow \begin{cases} 0010 = (2)_{10} \\ 0110 = (6)_{10} \end{cases}$$

$$NUM = 9 + 9 * 10 + 6 * 100 + 2 * 1000 = 2699 = (101010001011)_2$$

مشاهده می‌کنیم که در نهایت خروجی $(X:Y)$ $Y=00001010$, $X=10001011$ بدست می‌آید.

خروجی برابر $x''00$ نیست پس z برابر ۰ می‌شود. مقدار V نیز طبق پیش‌بینی برابر ۰ شده است. چون از خروجی دوم استفاده نکرده بودیم مقدار آن را صفر کرده بودیم که در نمودار نیز همین مقدار را نشان می‌دهد. همچنین $Cout$ نداریم پس مقدار آن صفر است.

اگر خروجی X را اگر برعکس کنیم با خودش برابر نمی‌شود پس x_bin_pal صفر می‌باشد. خروجی X در مبنای ۱۰ برابر عدد ۱۳۹ می‌باشد که عددی اول است پس x_prime مقدار ۱ را می‌گیرد. خروجی بی‌علامت است پس n مقدار ۰ می‌گیرد. F_active نیز از or کردن z و $Cout$ و V بدست می‌آید که در اینجا همگی آن‌ها صفرند پس مقدار خود آن نیز صفر می‌شود.